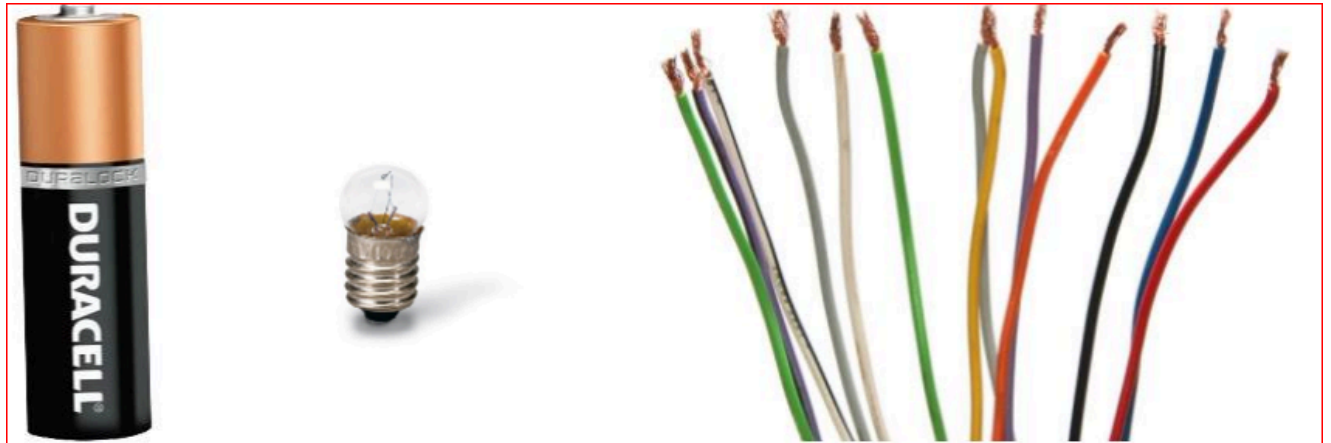


EL CIRCUITO ELÉCTRICO

3: CONSTRUCCIÓN Y EXPLORACIÓN DE UN
CIRCUITO ELÉCTRICO SIMPLE



... puedan armar un circuito eléctrico simple y
reconocer las condiciones para su funcionamiento.



Dibujá como pensás que puedo usar los objetos que me dieron en la ferretería para que funcionen como una linterna.

SI ESTUVIÉRAMOS EN LA ESCUELA, LO COMPRENDERÍAMOS MÁS FÁCILMENTE

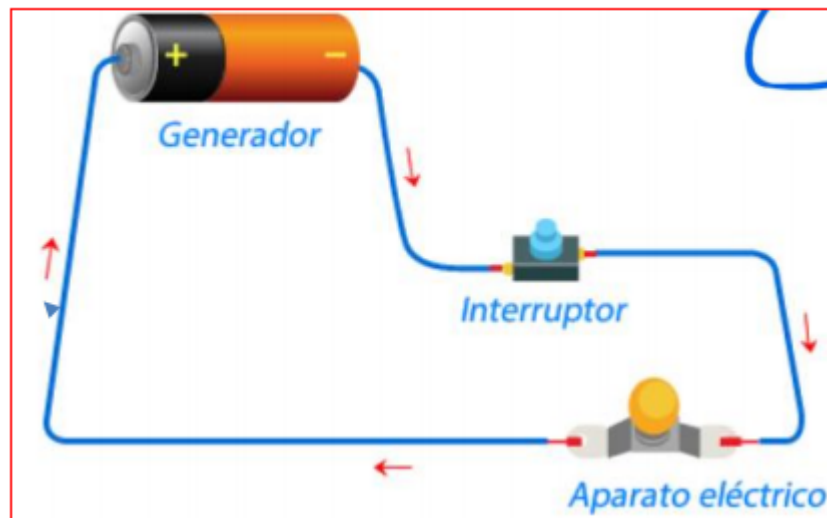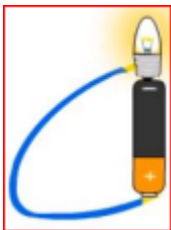Porque podríamos armar entre todos y todas un circuito eléctrico simple, que sería la forma adecuada de conectar la pila, los cables y la lamparita para que ésta se encienda.



- **Cables que Conducen la Energía de la pila.**

Pero como estamos en casa, vamos a ver un video en YouTube en donde se ve cómo se pueden conectar todos los elementos para hacer que la lamparita encienda. Miralo y después compará con el esquema que hiciste. ¿Habría funcionado? ¿Por qué? Si tenés los elementos en tu casa, también podés probar si funciona lo que pensaste y ver si lográs encender la lamparita.

<https://www.youtube.com/watch?v=aThKnHJXSDY>