

السنة الدراسية : 2013/2014

## الفرض الكتابي الأول في العلوم الفيزيائي

الأسدس الثاني - مدة الإنجاز : ساعة واحدة

الاسم : .....  
النسبة : .....  
القسم : .....  
الرقم : .....

## التمرين الأول (8 نقط)

1- أتمم الفراغ بما يناسب:

- + إذا أتلف أحد المصايب المركبة على..... لا تطفئ المصايب الأخرى.
- + المصايب المركبة على..... تكون حلقة واحدة مع المولد.
- + تسمى المواد التي لا تسمح بمرور التيار الكهربائي ب..... بينما التي تسمح بمرور التيار الكهربائي ب.....
- + العمود والمصباح وقاطع التيار عناصر لها مربطان وتسمى ب.....
- + المنحى الاصطلاحي للتيار الكهربائي المستمر هو من القطب..... نحو القطب..... خارج المولد.
- + تفاص شدة التيار الكهربائي بواسطة جهاز..... ويركب على..... في الدارة الكهربائية.

2- أجب بـ صحيح أو خطأ:

- يقاس التوتر الكهربائي بواسطة جهاز الفولطметр
- الوحدة العالمية للتوتر الكهربائي هي الأمبير
- تكون الدارة الكهربائية البسيطة من: عمود- مصباح- أسلاك التوصيل الكهربائي

3- املأ الجدول التالي بما يناسب:

العنصر الكهربائي	رمزه الاصطلاحي	وظيفته في الدارة الكهربائية
العمود		
عقب	—○—	مستقبل


ضع علامة في الخانة الموجودة أمام الأجزاء الموصلية للتيار الكهربائي في المصباح 4

- ف:  بحوق زجاجي اسود  إسمنت  عقب:
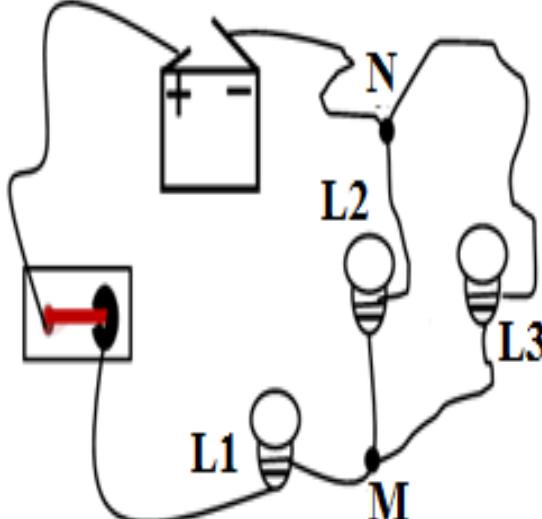
## التمرين الثاني (8 نقط)

نجز الدارة الكهربائية جانبه:

1- حدد عدد الحلقات في هذه الدارة الكهربائية



2- مثل تبیانه هذه الدارة الكهربائية

3- ركب جهاز فولطметр في التبیانة السابقة لقياس التوتر بين مربطي العمود

4- احسب قيمة التوتر اذا علمت ان ابرة الفولطметр تشير الى التدريجة 45 والعيار المستعمل هو 10V وعدد تدرجات الميناء 100

.....

.....

.....

.....

7- نفترض أن المصباح  $L_1$  أتلف ماذا يحدث للمصباحان  $L_2$  و  $L_3$  مع التعليل:

.....

.....

.....

### التمرين الثالث: (4 نقط)

أثناء تواجدك مع أصدقائك في مخيم ، انقطع التيار الكهربائي عن خيمتين نتيجة عطب كهربائي ، وإعادة إضاءتهما اقترح كريم تركيباً كهربائياً معيناً وذلك باستعمال بطارية سيارة و معدات توجد بصدوقها . بعد الانتهاء من عمله ، أضيئت خيمة واحدة فقط ، فقام بوضع المصباح الأول مكان المصباح الثاني والعكس ، فأضيئت الخيمة الثانية فقط ، فتساءل عن مدى صحة تركيبه . تدخل سمير قائلاً : أقترح عليكم تركيباً بديلاً ، لكنه تفاجأ بعدم إضاءة الخيمتين معاً . تعجب أصدقاؤك للأمر ، فتدخلت لإعطاء توضيحات.

#### وثيقة: المعدات المتوفرة

- ثلاثة مصابيح من فئة  $V12$  أحدها مختلف
- أسلاك التوصيل الكهربائي
- بطارية السيارة ( $V12$ ;  $A45$ )
- ماسكان كهربائيان
- قواطع للتيار

1.5

1.5

1

1- أجب كريم عن تساؤله

2- فسر لسمير سبب عدم إضاءة الخيمتين معاً

3- قدم لأصدقائك حلًا مناسباً لإضاءة الخيمتين معاً