

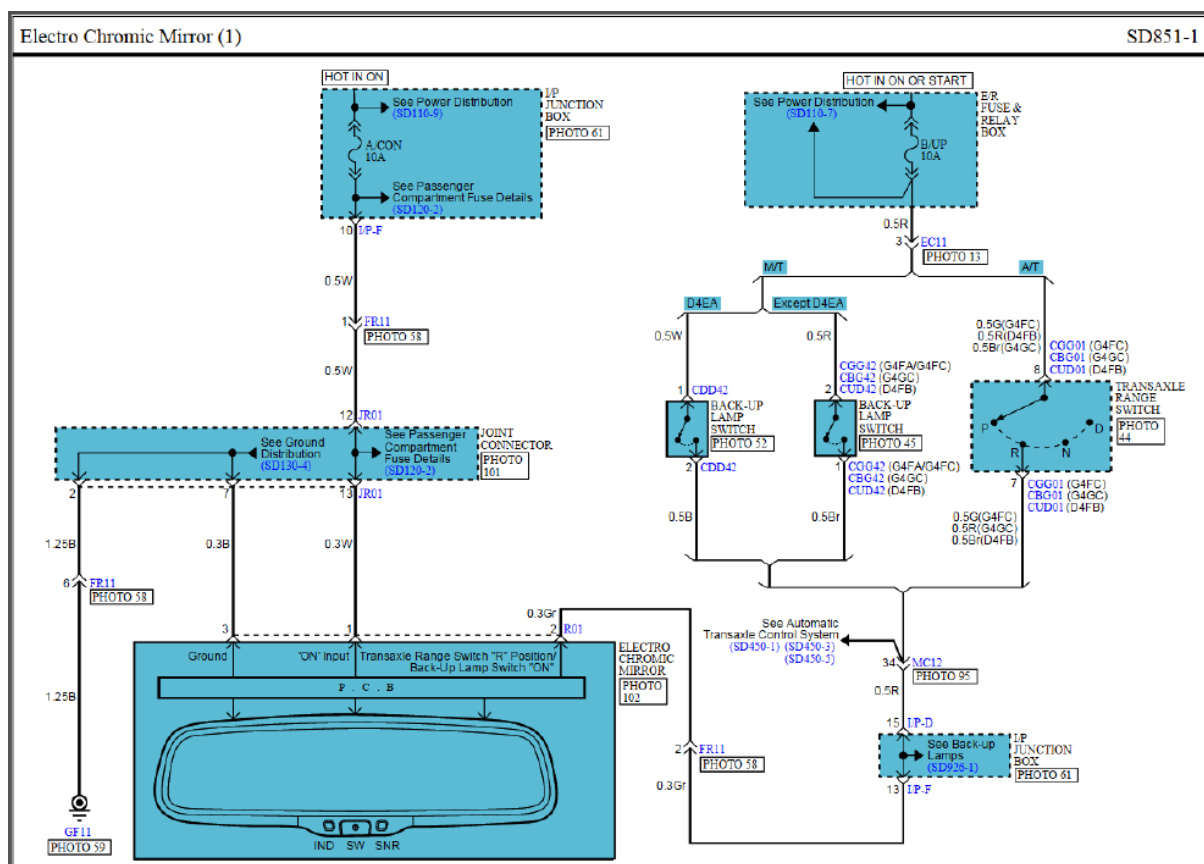


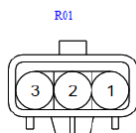Schemat podłączenia lusterka fotochromatycznego w FD.



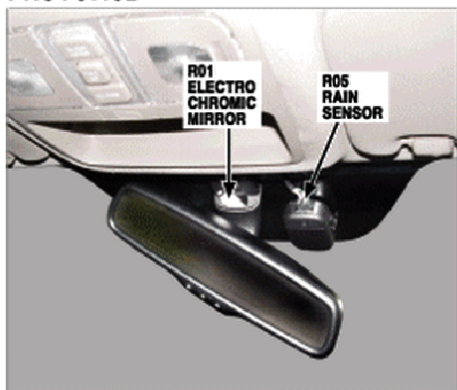
Jeśli pod podsufitką znajduje się kostka R01




PIN 1 ZASILANIA +12V
PIN 2 SYGNAŁ ZAŁĄCZENIA BIEGU
WSTECZNEGO
PIN 3 MASA -12V

Jeśli pod podsufitką nie ma kostki R01 to lusterko łączymy poprzez złącze FR11 które znajduje się na lewym słupku A. W tym przypadku używamy przewodu o przekroju 0,3 mm²

PHOTO.58

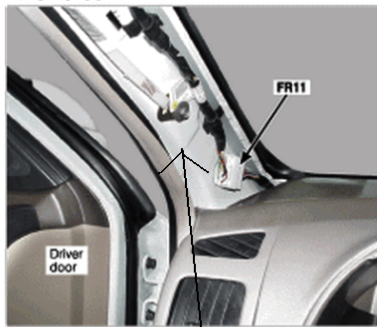

LEWY SŁUPEK A

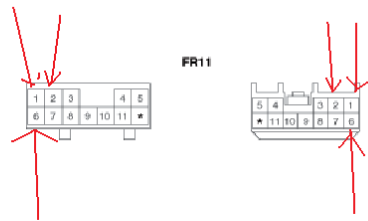

PIN 1 ZASILANIE +12V
PIN 2 SYGNAŁ ZAŁĄCZENIA BIEGU
WSTECZNEGO
PIN 6 MASA - 12V

Lusterko dołożone.


Problem był tylko z wykręceniem śruby mocującej zatrzask. Naprawdę mocno przykręcona.



Poza tym, to prosta robota.

Lusterko nabyte na allegro za 39 zł + przesyłka - jak za darmo.

Oto rezultaty przeszczepu:

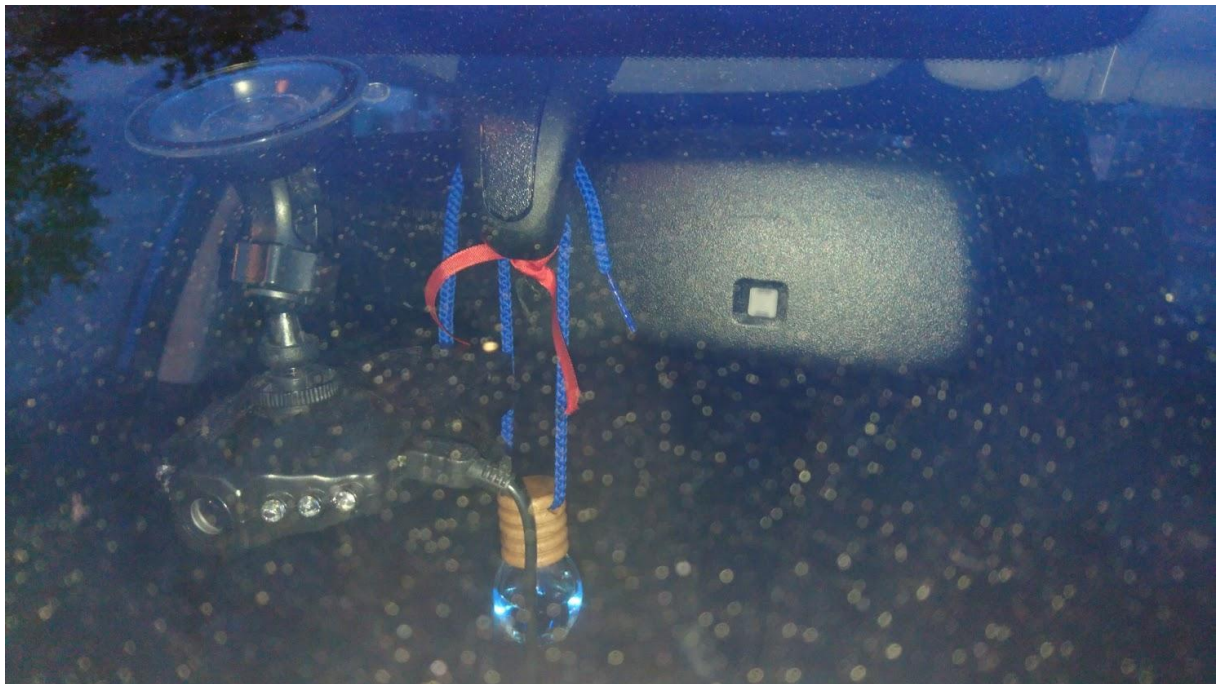

Lusterko kupione:

<https://archiwum.allegro.pl/oferta/lusterko-wewnetrzne-hyundai-i30-07-10-i6783463971.html>