

(أرسم في الجدول حسب المطلوب: نقطتان.1)

أرسم تركيبا لدارة كهربائية بسيطة	أمثل دارة كهربائية بسيطة

(أرسم في الجدول حسب المطلوب: نقطتان.2)

أرسم تركيبا لدارة كهربائية مركبة على التوالي بمصباحين	أمثل دارة كهربائية مركبة على التوالي بمصباحين

(أرسم في الجدول حسب المطلوب: نقطتان.3)

أرسم تركيبا لدارة كهربائية مركبة على التوازي بمصباحين	أمثل دارة كهربائية مركبة على التوازي بمصباحين

(أذكر مميزات التركيب على التوالي: نقطتان.4)

.....
.....
.....
.....

(أذكر مميزات التركيب على التوازي: نقطتان.5)

.....
.....
.....
.....