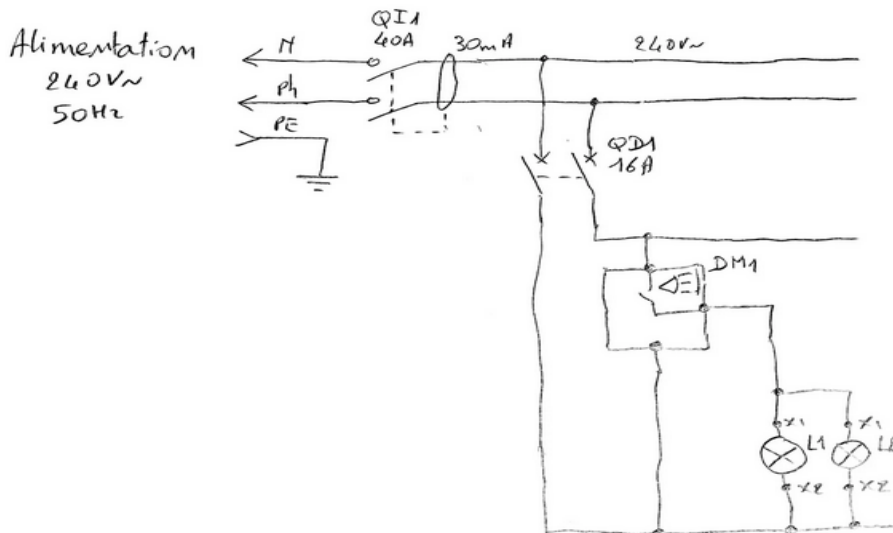



1/ Schémas de raccordement

NB: Pour chacun des montage, préciser le repère alphanumérique des appareils (Q_ : Disjoncteur, I_ : Interrupteur, L_ : luminaire, X_ : Prise de courant)

1.1/ Montage détecteur de présence ([Corrigé](#))



Détail raccordement:

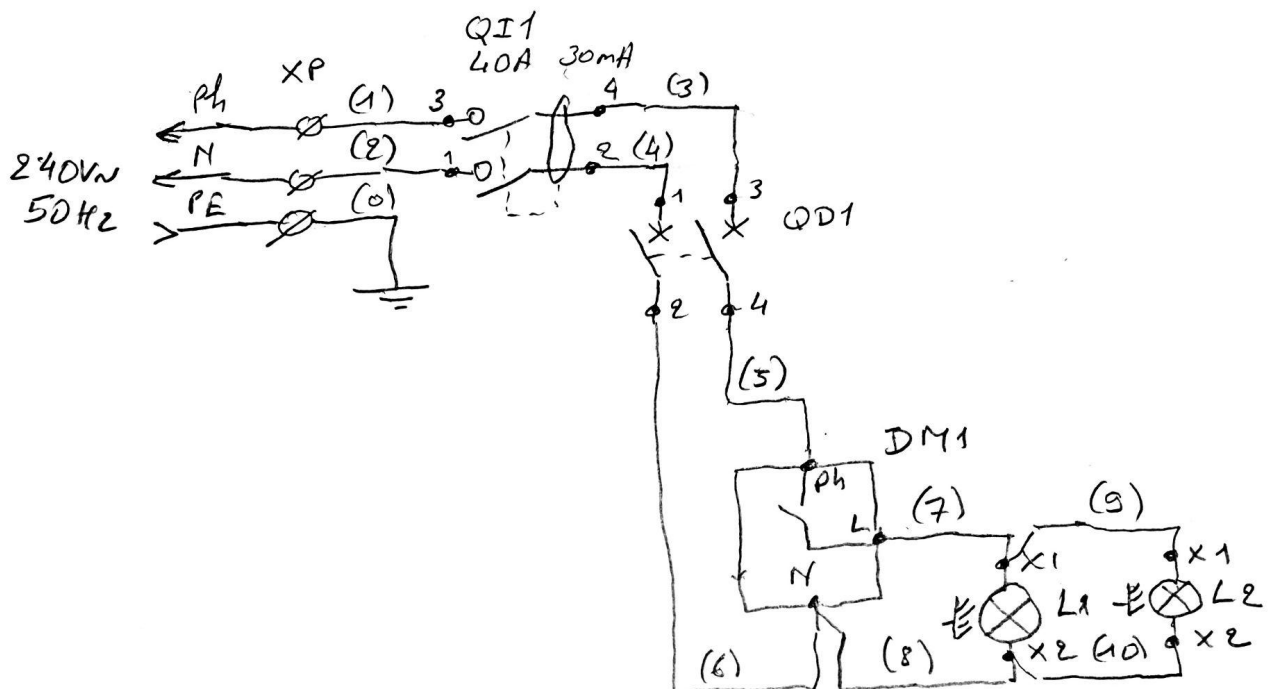

Détail Implantation coffret distribution

Carnet de câbles/conducteurs

Repère fils	Tenant	Aboutissant	Section	couleur
0	XP(0)	Masses métall.	1,5mm ²	Vert/Jaune
1	XP(1)	QI1(3)		Rouge
2	XP(2)	QI1(1)		Bleu
3	QI1(4)	QD1(3)		Rouge
4	QI1(2)	QD1(1)		Bleu
5	QD1(4)	DM1(ph)		Rouge
6	QD1(2)	DM1(N)		Bleu
7	DM1(L)	L1(x1)		Rouge
8	DM1(N)	L1(x2)		Bleu
9	L1(x1)	L2(X1)		Rouge
10	L1(x2)	L2(X2)		Bleu



1.2/ Montage Va et Vient

Proposez un schéma de raccordement pour le luminaire 2 commandé par les interrupteurs Va et Vient.

1.3/ Prises de courant

Proposez un schéma de raccordement pour les 4 Prises de Courant du studio (seul 1 prise sera installé pour la première phase de montage)

1.4/ Chauffage

Proposez un schéma de raccordement pour les 2 radiateurs électriques