

Umumta'lim mакtabning 2024-2025 o'quv yili 8-sinf o'quvchilarining fizika fanini o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun test, savol, masala va topshiriqlar varianti

8-____ sinf ____ -guruh o'quvchisi _____
F.I.SH.

O'quvchi to'plagan umumiyl ball: _____ (**maksimal ball: 30**)

II Chorak 3-BSB I variant

I. Yopiq test

1. Zanjirning bir qismidagi tok kuchi ...

[2]

- A) o'tkazgichdan o'tgan zaryad miqdoriga teng
- B) kuchlanishga to'g'ri, qarshilikka teskari proporsional
- C) kuchlanish bilan qarshilik ko'paytmasiga teng
- D) qarshilikka to'g'ri, kuchlanishga teskari proporsional

II. Ochiq test

2. Qarshiligi 25Ω bo'lган rezistordan 2 A tok o'tmoqda. Undagi kuchlanishni toping.

[3]

III. Bir nechta javobli test

3. Quyidagi jadvalda berilgan holatlar va bu hollarda so'ralgan fizik kattaliklar qanday o'zgarishini to'g'ri holda moslab chiqing. Bitta raqamga faqat bitta harf mos keladi.

Holatlar	Natija
1) O‘zgarmas kuchlanish manbaiga ulangan reostatning surgichi surilib, qarshiligi 4 marta orttirilsa, undagi tok kuchi qanday o‘zgaradi?	A) 4 marta ortadi
2) Reostatdagi kuchlanish 2 marta orttirildi, uning qarshiligi esa 3 marta kamaytirildi. Reostatdagi tok qanday o‘zgaradi?	B) 4 marta kamayadi
3) Elektr zanjirning o‘zgarmas qarshilikka ega bo‘lgan qismidan o‘tayotgan tok kuchi 4 marta oshirilsa, shu qismdagi kuchlanish qanday o‘zgaradi?	C) 6 marta kamayadi
	D) 6 marta ortadi


1	2	3

[9]

IV. Masala


4. Uchlaridagi kuchlanish 24 V, qarshiligi 20Ω bo‘lgan o‘tkazgichdan 60 s vaqt ichida qancha (C) zaryad o‘tadi?

[7]

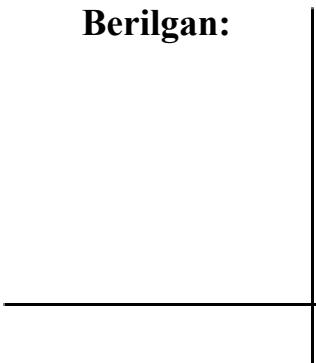Berilgan:**Yechilishi:****V. Tahlil qilish va xulosa yozish**

5. Rasmga qarang. Quyidagi savollarga javob yozgan holda sxemani tasvirlab bering:

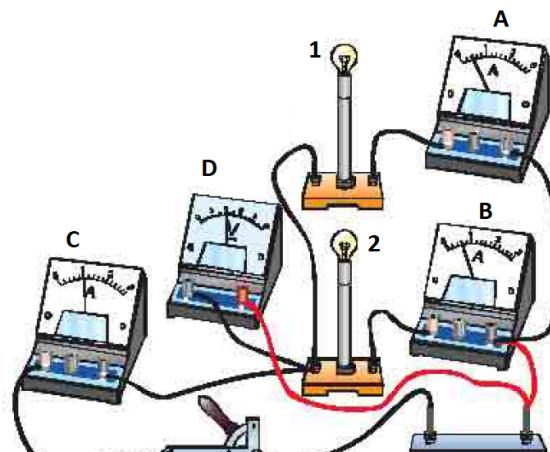- a) 1 va 2 lampalar o‘zaro qanday ulangan?
- b) A, B va C ampermetrlar qaysi tokni ko‘rsatmoqda?
- c) D voltmetr qaysi kuchlanishni ko‘rsatmoqda?



d) Kalit uzilsa, qaysi lampa o‘chadi?

[9]