

 </p><p></p><h1 style="text-align: center;">
</h1><h1 style="text-align: center;">Tugas Pendahuluan 2</h1><div>
</div><div style="text-align: center;">Percobaan 2 Kondisi 8</div><div style="text-align: center;">
</div><div style="text-align: center;">
</div><div style="text-align: center;">[KEMBALI KE MENU SEBELUMNYA]</div><div style="text-align: center;">
</div><center><div style="background-color: white; border: 2px dashed rgb(23, 128, 221); height: 240px; overflow: auto; padding: 10px; width: 330px;">DAFTAR ISI
<div style="text-align: left;">1. Kondisi</div><div style="text-align: left;">2. Rangkaian Percobaan</div><div style="text-align: left;">3. Video Rangkaian</div><div style="text-align: left;">4. File Download
</div></div></div></div></div></div></div><div>
</div><div>1. Kondisi;[kembali]</div><div>
</div><div><div style="text-align: left;">Percobaan 2 Kondisi 8</div><div style="text-align: center;">
</div></div><div>Buatlah rangkaian T flip flop seperti pada gambar pada percobaan dengan ketentuan input B0=0, B1=don't care, B2=1. </div><div style="text-align: justify;">
</div><div>2. Rangkaian Percobaan;[kembali]</div><div><div style="text-align: center;"><div class="separator" style="clear: both;"><div style="text-align: left;"><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div></div></div></div></div><div>
</div><div>3. Video Rangkaian;[kembali]</div><div>
</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;"><object class="BLOG_video_class" contentid="8078e79fb9365672" height="266" id="BLOG_video-8078e79fb9365672" width="320"></object></div>
<div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div><div style="text-align: center;">
</div><div style="text-align: center;">Prinsip Kerja</div><div style="text-align: center;">
</div><div>Pada rangkaian ini merupakan rangkaian T flip flop dengan input

style="background-color: white; color: #444444; font-size: 15px;">B0=0, B1dihubungkan dengan clock, B2=1. Kaki J K dihubungkan ke vcc. Pada rangkaian ini clock nya bersifat aktif low yang jika diberi tegangan low akan aktif. sehingga pada rangkaian clock nya aktif dan tegangannya bernilai 0, lalu pada R= 0 dan S= 1 sehingga outputnya bernilai Q = 0, Q'=1.</div><div>
</div><div style="text-align: left;">
</div><div><div style="text-align: center;"><p class="MsoBodyText" style="margin-bottom: 0cm; margin-left: 42.0pt; margin-right: 0cm; margin-top: 5.55pt; margin: 5.55pt 0cm 0cm 42pt;"><o:p></o:p></p></div><p class="MsoBodyText" style="line-height: 14.08px; margin-bottom: 0cm; margin-left: 41.95pt; margin-right: 0cm; margin-top: 5.15pt; margin: 5.15pt 0cm 0cm 41.95pt;"><o:p></o:p></p><p></p><ul style="background-color: white; border: 0px; font-family: Cambria, Tinos, serif; font-size: 18px; font-stretch: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-numeric: inherit; line-height: inherit; list-style: none; margin: 0px; padding: 0px 30px 0px 50px; vertical-align: baseline;"><p></p><div>4. File Download;[kembali]<o:p></o:p></div></div><div>
</div><div><ul style="text-align: left;">Download File HTML >>KLIK DISINI<<Download File Rangkaian 2 Kondisi 8 >>KLIK DISINI<<Download Video Rangkaian 2 Kondisi 8 >>KLIK DISINI<<</div><div class="separator" style="clear: both; text-align: center;">
</div>
</div>
</div>