

T.P: Réaliser un circuit électrique simple:

Objectifs:

- Réaliser le montage d'un circuit électrique simple
- Faire un schéma normalisé d'un circuit électrique.

I) Allumer une lampe:

Schéma normalisé	Dipôles nécessaires
	Lampe Générateur Interrupteur

1) Si on inverse le sens de branchement de la lampe, la lampe

II) Allumer un moteur

Schéma normalisé	Dipôles nécessaires
	Moteur Générateur Interrupteur

2) Si on inverse le sens de branchement du moteur, le moteur

III) Allumer une DEL

Schéma normalisé	Dipôles nécessaires
	DEL Générateur Interrupteur

3) Si on inverse le sens de branchement de la DEL, la DEL