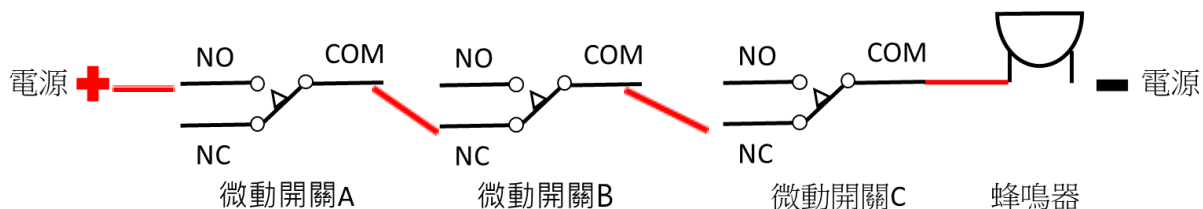


練習單

_____國民中學 _____年_____班 座號：_____ 姓名：_____

題1 請同學應用電路設計概念，將三組微動開關進行串聯，以一常開兩常閉方式連接，須將下圖電源與三組微動開關間的接線用紅筆完成連接。



題2 請同學以打靶機A、B、C全倒蜂鳴器響，但只要打D就不會響之電路設計方式，使用紅筆完成下方微動開關接線圖。

