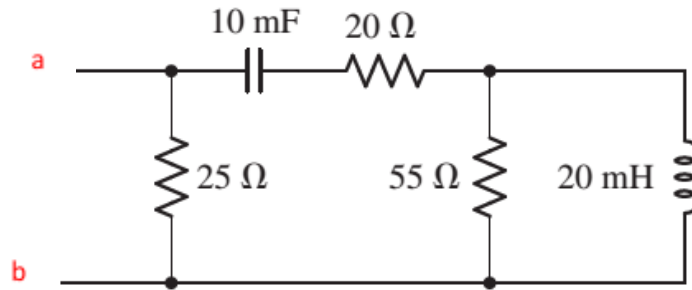


Lista de Exercícios 1 – Circuitos Elétricos


1. Considere o circuito representado a seguir e determine a impedância equivalente entre os terminais a e b indicados, sendo (a) $\omega=1\text{rad/s}$; (b) $\omega=10\text{rad/s}$; (c) $\omega=100\text{rad/s}$.



Resposta:

- a) $23.24 \angle -12.9^\circ \Omega$
 b) $12.08 \angle -13.78^\circ \Omega$
 c) $11.14 \angle -1.54^\circ \Omega$ Corrigido: $11.54 \angle -1.57^\circ$

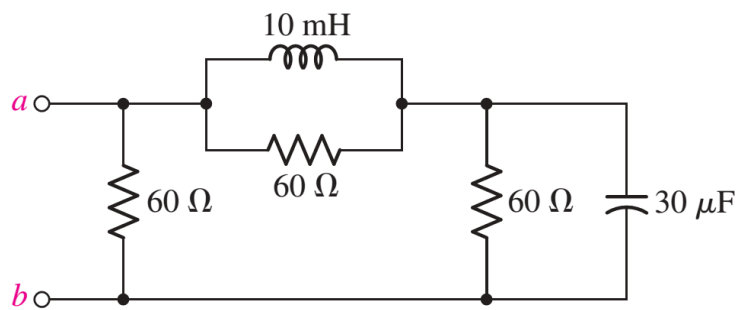
2. Considere o circuito representado a seguir e determine a impedância equivalente entre os terminais a e b indicados, sendo a frequência de operação do circuito: (a) 1 Hz; (b) 1 kHz; (c) 1 MHz; (d) 1 GHz; (e) 1 THz.



Resposta:

- (a) $30 - j0.154 \, \Omega$
- (b) $23.5 + j9.83 \, \Omega$
- (c) $30 + j0.013 \, \Omega$
- (d) $30 + j1.3 \times 10^{-5} \, \Omega$
- (e) $30 + 1.3 \times 10^{-8} \, \Omega$


3. Determine Z_T no circuito a seguir.

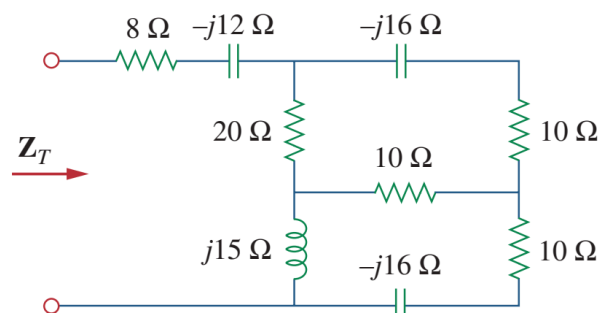

Resposta:

$$34.69 - j6.93$$

4. Determine I_o no circuito a seguir.

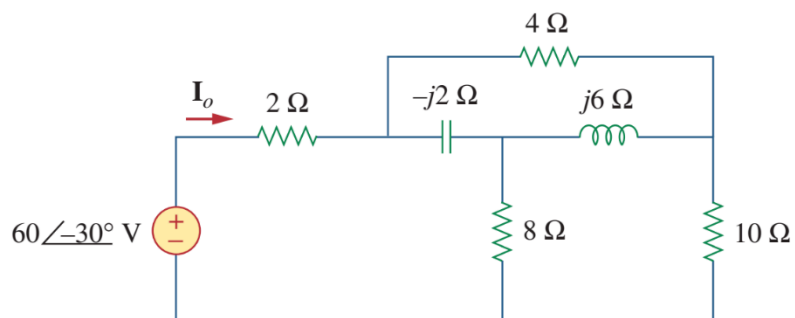

Resposta:

$$8.873 \angle -21.67^\circ$$