

النقطة	فرض محروس 2 — العلوم الفيزيائية —الأولى ثانوي إعدادي — الدورة الثانية —2011-2012 — مدة الإجازة : ساعة واحدة		مؤسسة أمل المستقبل
	الرقم		قرية با محمد
	الاسم :		
	المواضيع		سلم التثقيط

الموضوع الأول 7 ن

املا الجدول التالي بما يناسب (1)

المقدار الفيزيائي	رمزه	وحدة قياسه	رمزها	جهاز قياسه	رمزه الاصطلاحي	نوع تركيبه
التوتر						
شدة التيار						
المقاومة						

ن 1.5



ن 1.5

ن 1.5

ن 2.5


الموضوع الثاني 6 ن

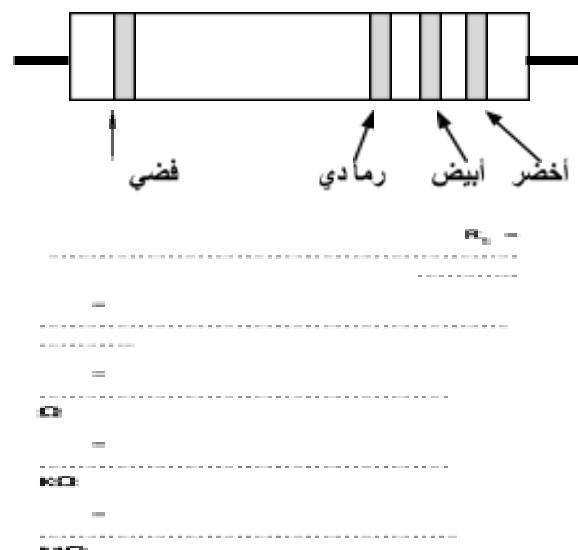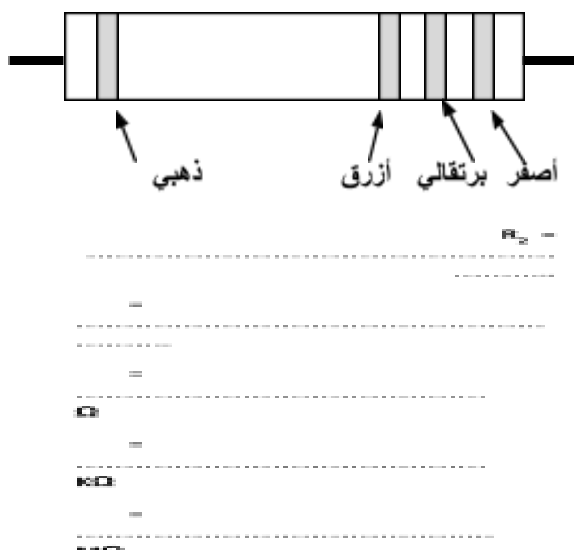حدد قيمة مقاومة الموصلين الأوميين التاليين بالأوم و الكيلوأوم و الميغأوم



الموضوع الثالث 8 ن

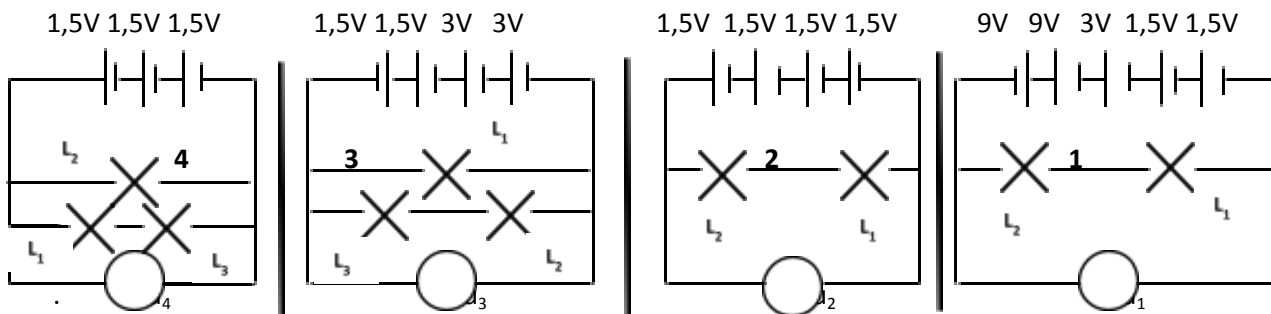نعتبر التراكيب الكهربائية التالية بحيث المصابيح كلها مماثلة (لها نفس توتر الاستعمال 3V). املا الجدول أسفله .



ن 2

ن 2

ن 2

إضاءة المصباح L_1	التوتر بين مربطي المصباح L_1	التوتر الذي يشير إليه الفولتметр V	التركيب
		$U_1 =$	1
		$U_2 =$	2
		$U_3 =$	3
		$U_4 =$	4

