Secuencia de trabajo LittleBits

Los facilitadores entregan a los grupos los componentes necesarios para cada actividad

Explicar cómo funcionan los bloques

1° Actividad

- Buscar el componente P3 Power (color azul) y
- Usando el cable USB conectar el componente P3 a la computadora (como fuente de energía)

2° Actividad

Buscar (facilitadores) en nuestros materiales el componente RGB (verde) y Conectarlo al Power

3° Actividad

Buscar (facilitadore) el componente Button (Rosa) y ubicarlo entre medio de los componentes power y RGB. (verde)

4° Actividad

Buscar (facilitadore) el componente pulse (rosa) y conectarlo entre módulo P3 (power) y el RGB (verde)

5° Actividad

Buscar (facilitadore) el componente sensor de luz (Rosa) y conectarlo entre el power(azul) y el RGB (verde)

6° Actividad

Buscar el ventilador (verde) y conectarlo después del bloque RGB (verde)