

Exercice n°4 dipole RC


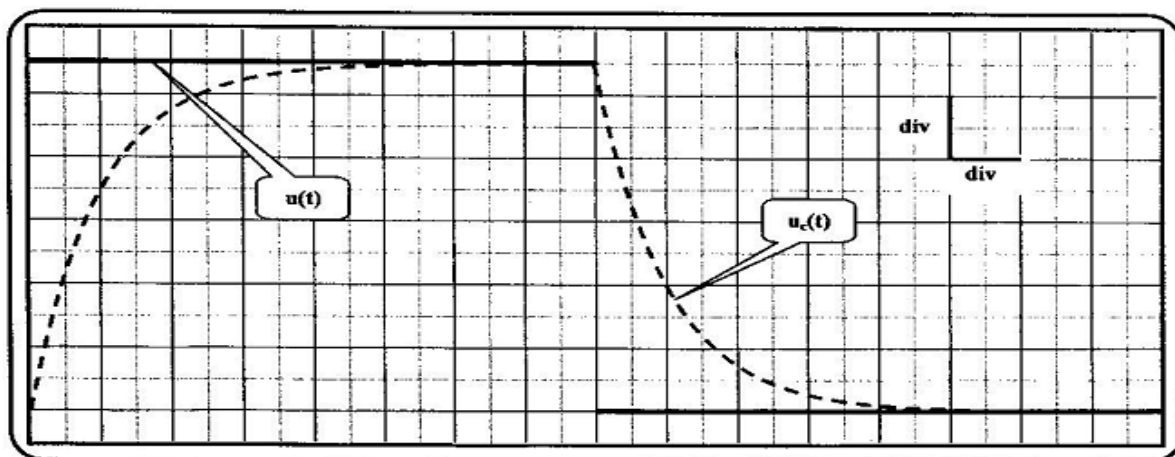


figure 6

Réglages de l'oscilloscope :

- sensibilité horizontale : $0,2 \text{ ms.div}^{-1}$;
- sensibilité verticale sur les deux voies : 1 V.div^{-1} .

Exercice n°4 dipole RL

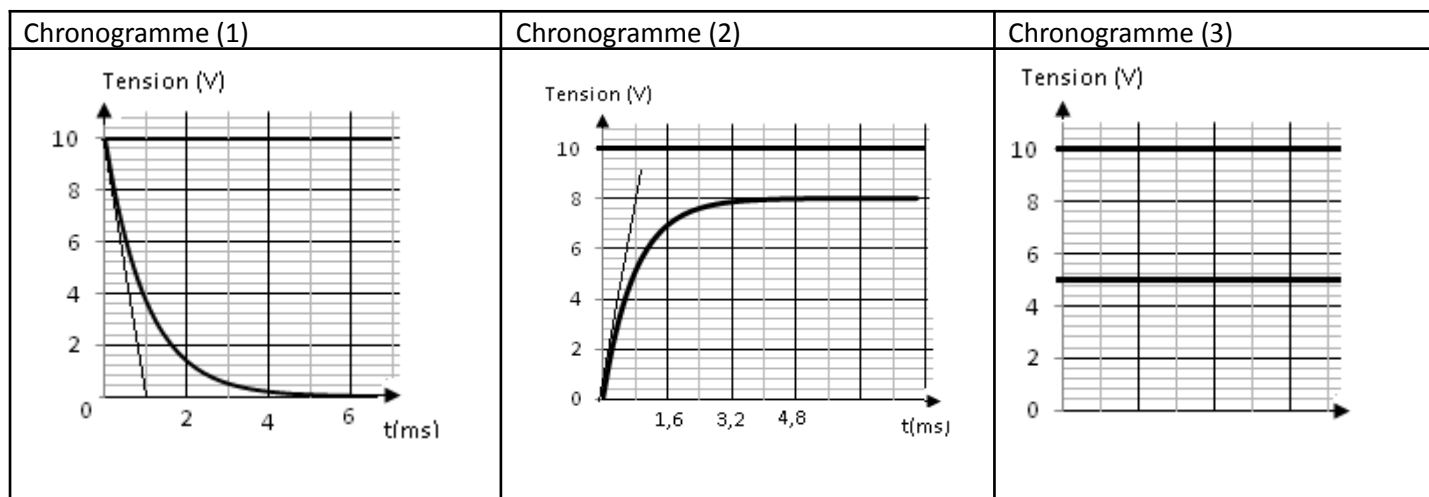

Exercice n°4 dipole RC

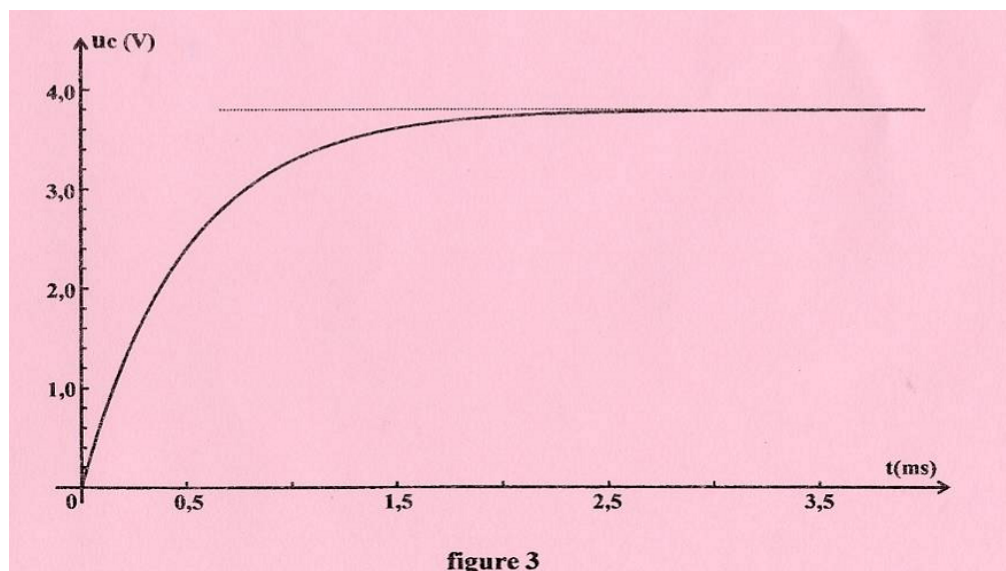


figure 3

