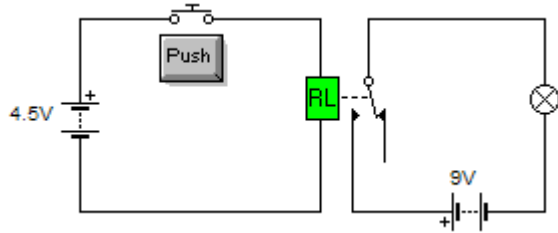


ERRELEAK

AGINTE ZIRKUITOA (ERRELEA) ETA LAN ZIRKUITOA (LANPARARENA)

Azter eta interpretatu ezazu ondorengo zirkuitoa:




Munta ezazu ezkerreko zirkuito elektrikoa eta azal ezazu zer gertatzen den pultsadorea sakatzenean eta zergatik.

ERRELEA KONMUTADORE BEZALA

Azter eta interpretatu ezazu ondorengo zirkuitoa:


Zirkuitoa azal ezazu:

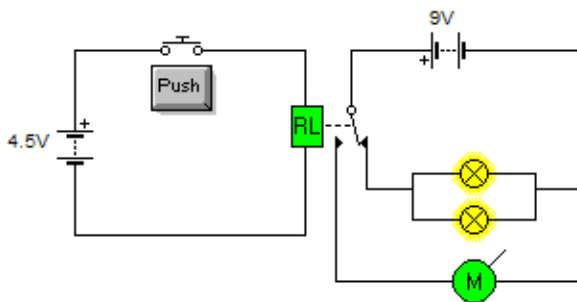

Munta ezazu ezkerreko zirkuito elektrikoa eta azal ezazu zer gertatzen den pultsadorea sakatzenean eta zergatik.

ERRELEAK

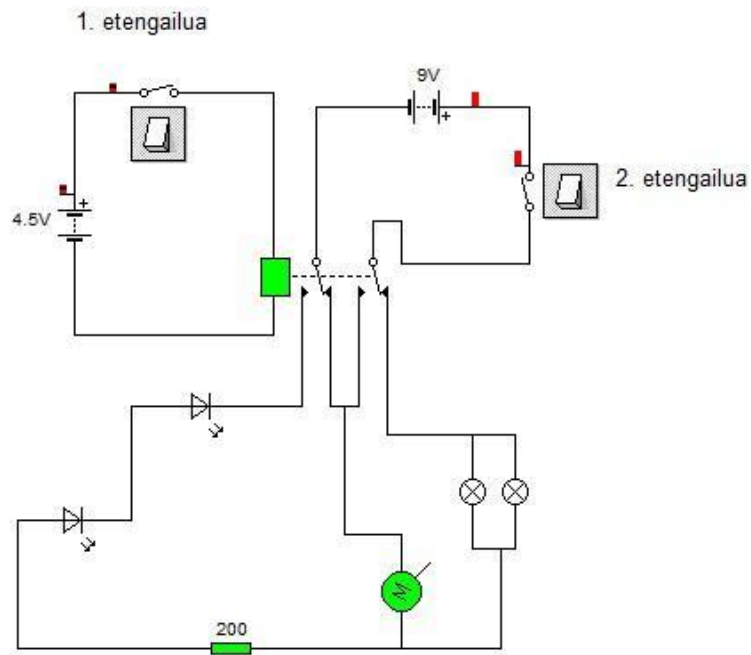MOTORRAREN NORANTZA ALDATZEKO ERRELEAREN BITARTEKO KONTROLA



1. egoera: zer gertatzen da ...

- 1. etengailua irekia
 - 2. etengailua itxia
- ... daudenean?


koloreztatu korrontearen norabidea (fosforitoa...)

2. egoera: zer gertatzen da ...

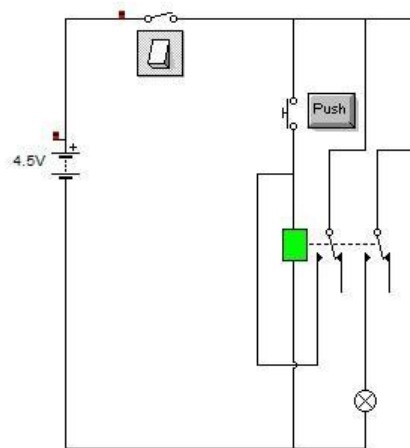- 1. etengailua itxia
 - 2. etengailua irekia
- ... daudenean?


koloreztatu korrontearen norabidea (fosforitoa...)

Azter eta interpretatu ezazu ondorengo zirkuitoa:



- Zer gertatzen da etengailua sakatzean?
- Etengailua itxia egonda, zer gertatzen da pultsadore sakatzen dugunean?
- Eta pultsadore askatzean? Zergatik? Zein funtzio du errelearen kontaaktu bakoitzak?
- Zer egin behar dut argia itzali dadin?

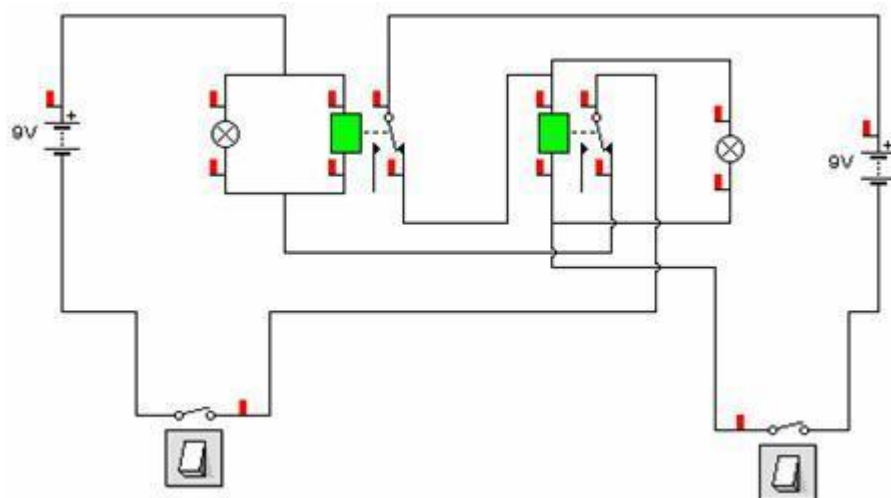Azter eta interpretatu ezazu ondorengo zirkuitoa:



Azkartasun joko