


Надо перепаять всего 1 резистор и тангент Yaesu MH-48 будет работать с TH-9800

На тангенте MH48 работают все кнопки кроме кнопки pushtotalk (PTT) при подключении к TH-9800


Если посмотреть на схемы тангент, то обнаружится, что Yaesu использовали резистор 15K Ом. а TYT использует резистор 100 Ом в части схемы ведущей к кнопке PTT.

Причиной этого является то что Yaesu использует 8В для питания тангенты, в то время как TYT использует 5V.

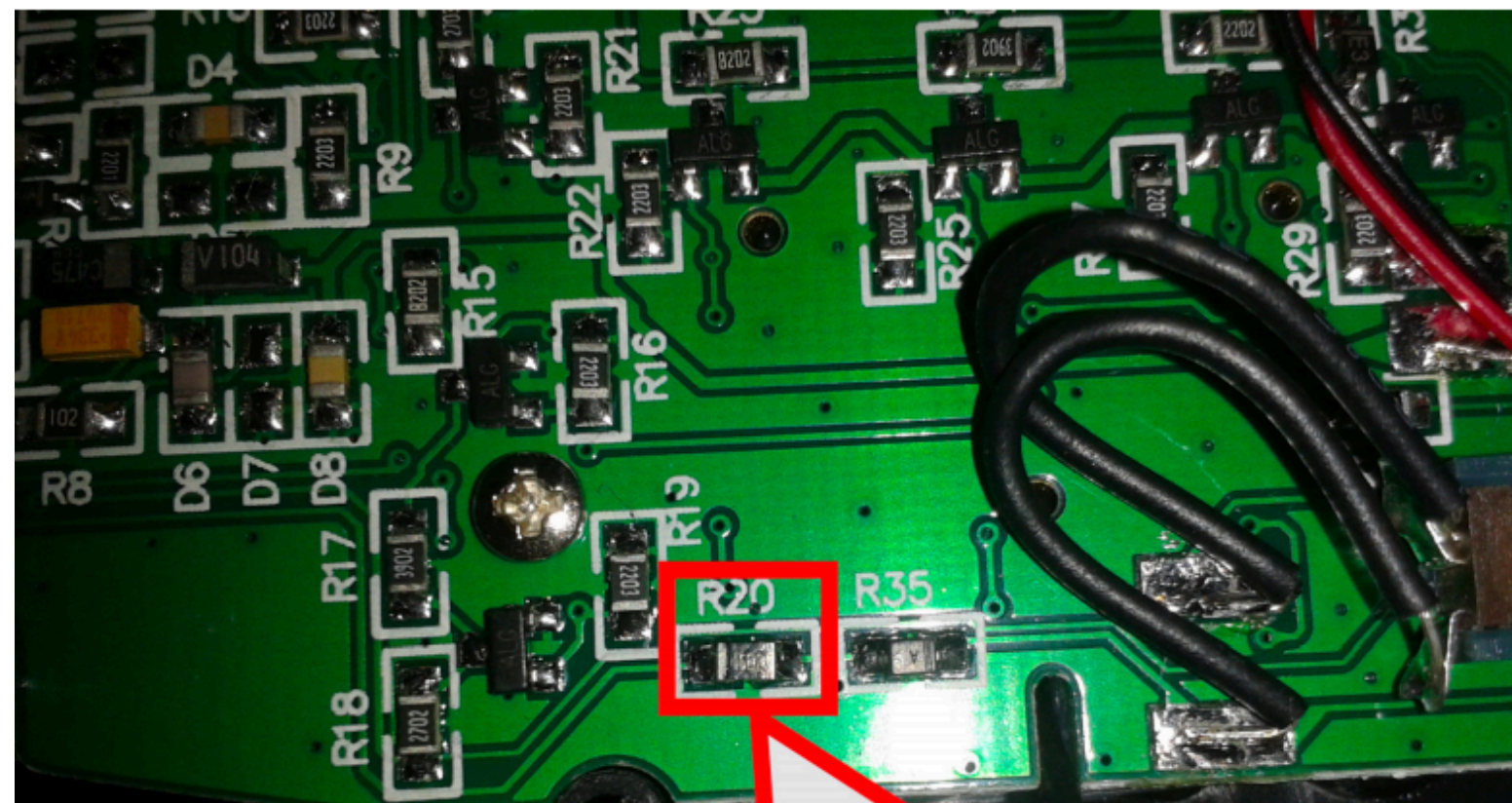Пайка 100 Ом, 0,1 Вт резистора прямо поверх резистора R20 (15K Ом) решает эту проблему:



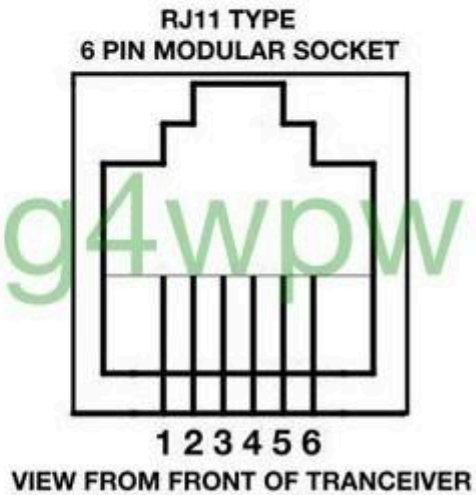WHEN USED WITH YAESU FT7800 USE MEK2 MIC EXTENSION KIT.



PIN 1 SW2.(green)
PIN 2 SW1.(brown)
PIN 3 +8 VOLTS.(red)
PIN 4 GROUND.(screen/shield)
PIN 5 MIC.(white)
PIN 6 PTT.(blue)

cxema MH-48 <http://www.radioscanner.ru/uploader/2015/mh48a6j.pdf>