

Teslim Tarihi	10.02.2021
Deney adı	
Ad Soyad	
Öğrenci no	
Dersi Aldığı Öğretim Türü	1. Öğretim veya 2. Öğretim

1) Resim 1

2)

Multimetre ile ölçülen direnç değerleri bu tabloya					
R1	R2	R3	R4	R5	R6
1.5k					

Multimetre ile ölçülen volt değerleri bu tabloya (Dirençlere ait gerilim değerleri)						(Besleme gerilimi – multimetre ile ölçülecek)
VR1	VR2	VR3	VR4	VR5	VR6	Vt
1.5v						

Multimetre ile ölçülen akım değerleri bu tabloya (Dirençlere ait akım değerleri)					
IR1	IR2	IR3	IR4	IR5	IR6
1.5mA	1.5uA				

u=mikro için kullanılır.

3) Resim 2

4) Resim 3

5) Resim 4

6) Resim 5

7) Resim 6