
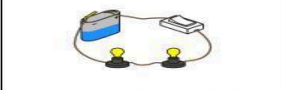
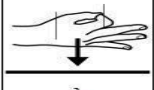


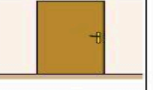

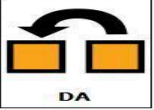

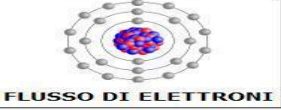

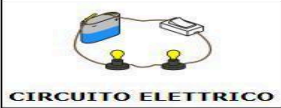

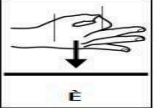

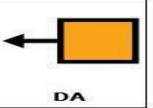

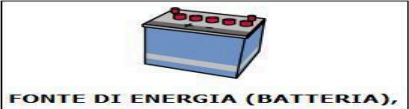
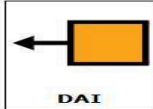


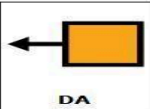


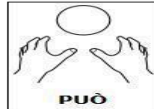

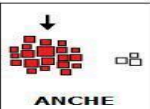


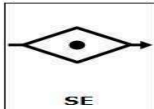

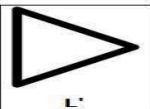

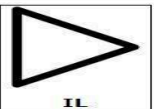
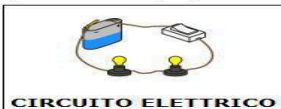

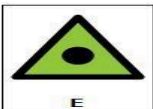
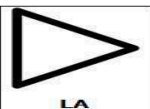


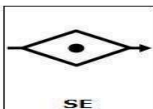

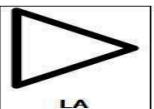

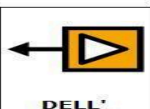



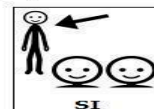

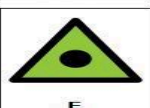
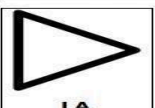


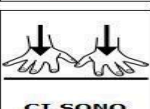
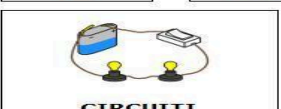
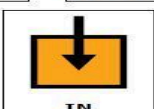
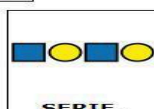
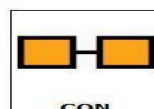
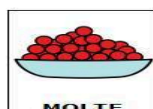



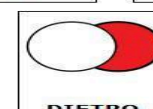
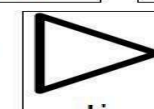
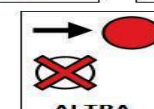


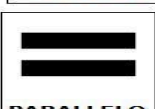


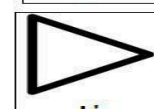

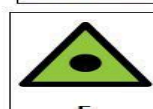
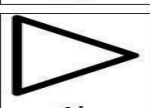

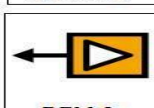
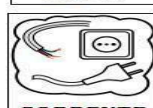
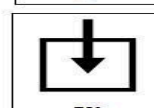
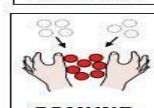
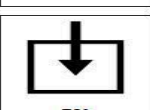
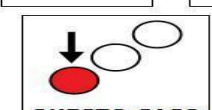
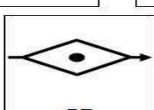
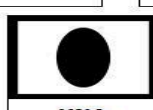


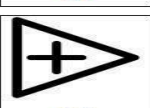
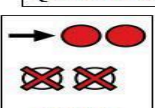
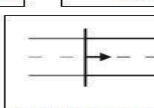

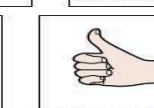


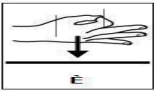


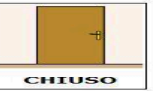







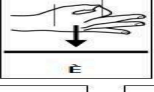

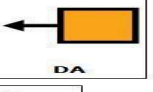





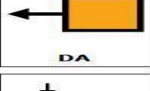







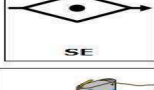

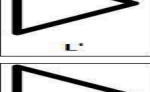




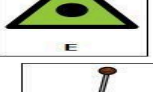





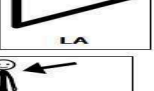





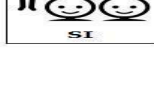







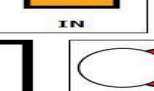




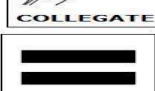





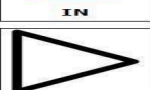



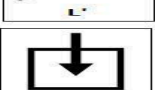


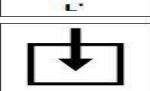
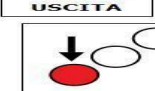
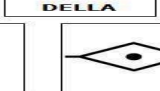



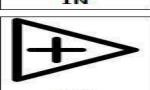
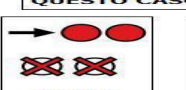
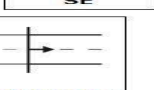


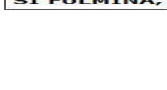







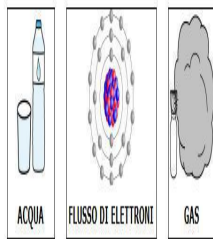
# IL CIRCUITO ELETTRICO

 UN	 CIRCUITO ELETTRICO	 È	 UN	 PERCORSO	 CHIUSO	
 ATTRAVERSATO	 DA	 UN	 FLUSSO DI ELETTRONI			
 UN	 CIRCUITO ELETTRICO	 SEMPLICE	 È	 FORMATO	 DA	
 UNA	 FONTE DI ENERGIA (BATTERIA),	 DAI	 CAVI	 E		
 DA	 UNA	 RESISTENZA (LAMPADINA)	 PUÒ	 ESSERCI		
 ANCHE	 UN	 INTERRUTTORE.	 SE	 SI SCHIACCIA		
 L'	 INTERRUTTORE	 IL	 CIRCUITO ELETTRICO	 SI CHIUDE	 E	
 LA	 LUCE	 SI ACCENDE;	 SE	 RILASCIO	 LA	 LEVA
 DELL'	 INTERRUTTORE,	 IL	 CIRCUITO ELETTRICO	 SI	 SI APRE	
 E	 LA	 LUCE	 SI SPEGNE.			
 CI SONO	 CIRCUITI	 IN	 SERIE,	 CON	 MOLTE	
 LAMPADINE	 COLLEGATE	 UNA	 DIETRO	 L'	 ALTRA,	 OPPURE
 IN	 PARALLELO	 QUANDO	 HANNO	 L'	 ENTRATA	 E
 L'	 USCITA	 DELLA	 CORRENTE	 IN	 COMUNE.	
 IN	 QUESTO CASO	 SE	 UNA	 LAMPADINA	 SI FULMINA,	
 LE	 ALTRE	 CONTINUANO	 A	 FUNZIONARE.		

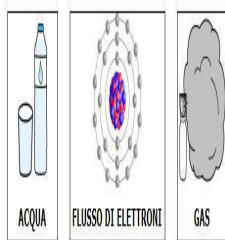
 UN	 CIRCUITO ELETTRICO	 È	 UN	 PERCORSO	 CHIUSO	
 ATTRAVERSATO	 DA	 UN	 FLUSSO DI ELETTRONI			
 UN	 CIRCUITO ELETTRICO	 SEMPLICE	 È	 FORMATO	 DA	
 UNA	 FONTE DI ENERGIA (BATTERIA),	 DAI	 CAVI	 E		
 DA	 UNA	 RESISTENZA (LAMPADINA)	 PUÒ	 ESSERCI		
 ANCHE	 UN	 INTERRUTTORE.	 SE	 SI SCHIACCIA		
 L'	 INTERRUTTORE	 IL	 CIRCUITO ELETTRICO	 SI CHIUDE	 E	
 LA	 LUCE	 SI ACCENDE;	 SE	 RILASCIO	 LA	 LEVA
 DELL'	 INTERRUTTORE,	 IL	 CIRCUITO ELETTRICO	 SI	 SI APRE	
 E	 LA	 LUCE	 SI SPEGNE.			
 CI SONO	 CIRCUITI	 IN	 SERIE,	 CON	 MOLTE	
 LAMPADINE	 COLLEGATE	 UNA	 DIETRO	 L'	 ALTRA,	 OPPURE
 IN	 PARALLELO	 QUANDO	 HANNO	 L'	 ENTRATA	 E
 L'	 USCITA	 DELLA	 CORRENTE	 IN	 COMUNE.	
 IN	 QUESTO CASO	 SE	 UNA	 LAMPADINA	 SI FULMINA,	
 LE	 ALTRE	 CONTINUANO	 A	 FUNZIONARE.		

# DOMANDE RELATIVE AL TESTO “IL CIRCUITO ELETTRICO”

1) Nel circuito elettrico che cosa passa?

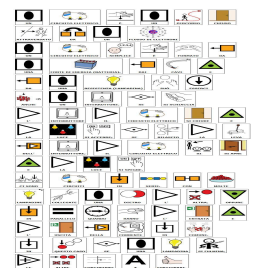
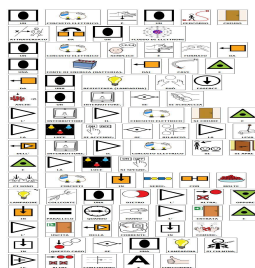
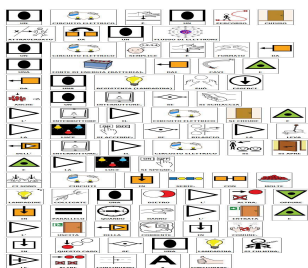






p. \_\_\_/1

2) Collega le immagini facenti parte di un circuito semplice con il loro nome:



CAVI

RESISTENZA

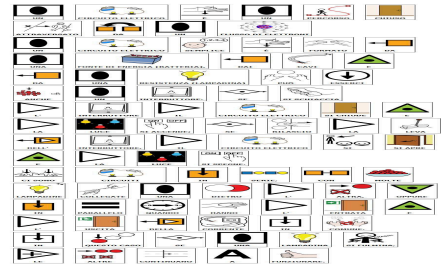
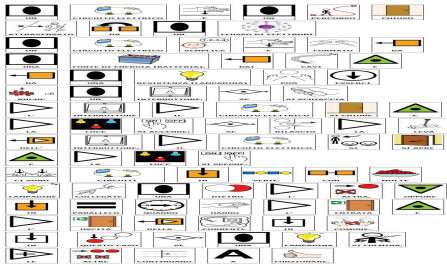
BATTERIA

p. \_\_\_/3

3) Collega i circuiti con le conseguenze rappresentate:

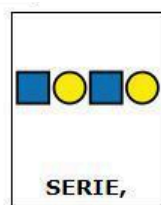
### CIRCUITO APERTO

### CIRCUITO CHIUSO



p. \_\_\_/1

4) Collega i



due tipi di circuiti con la definizione corretta:



### I CIRCUITI IN

### I CIRCUITI IN

Le lampadine sono collegate una dietro l'altra comune

Le lampadine hanno l'entrata e l'uscita della corrente in

p. \_\_\_/1

5) In quale circuito se una lampadina si fulmina le altre continuano a funzionare?

- CIRCUITO IN SERIE
- CIRCUITO IN PARALLELO

p. \_\_\_/1

6) Costruisci un circuito elettrico semplice (oppure osserva quello che ti fornisce l'insegnante), prova ad indicare i vari elementi e a farlo funzionare, spiegando cosa stai facendo.

p. \_\_\_/3

Punteggio: \_\_\_\_/10