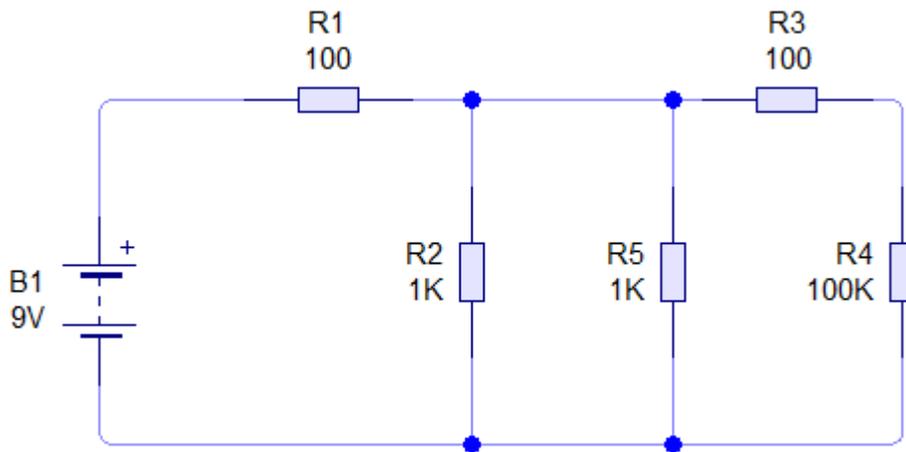


PRÁCTICA 4  
SEGUNDA EVALUACIÓN  
MEDICION Y CALCULO DE LA  $R_T$ ,  $V_T$ ,  $I_T$ , VOLTAJES Y CORRIENTES DE CADA UNA DE LAS RESISTENCIAS EN UN CIRCUITO SERIE- PARALELO y KIRCHHOOF.

1. Simular el circuito serie paralelo de la figura y mostrar los voltajes y corrientes de cada resistencia.



2. Simular el circuito de dos mallas

