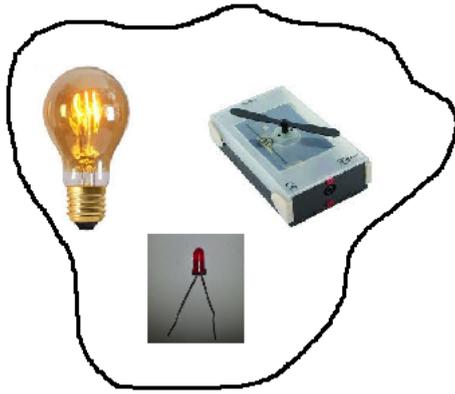
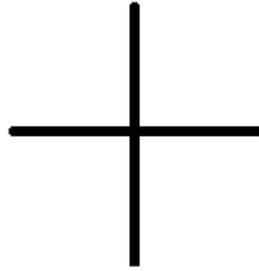


# Le circuit simple

Pour faire fonctionner un récepteur, je dois utiliser...



Un récepteur



Un générateur

## a) Comment les brancher ?

Les convertisseurs en électricité sont souvent des dipôles.  
Un dipôle est un appareil ayant deux extrémités.

Identifier les différentes extrémités des dipôles suivants.



Il suffit de relier les extrémités du récepteur aux extrémités du générateur à l'aide de fils de connexion.





Les fils électriques permettent de relier les appareils entre eux. Ils permettent de **transférer** l'énergie entre les différents dipôles.

## b) Comment faire pour commander un récepteur ?

On peut utiliser un interrupteur :



Exemples :



## FONCTION DE L'INTERRUPTEUR

L'interrupteur permet .....

- Lorsque **l'interrupteur est ouvert**, .....

.....

- Lorsque **l'interrupteur est fermé**, .....

.....