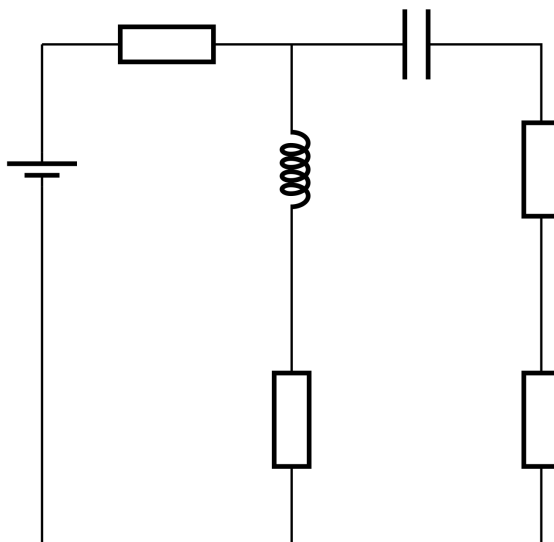


Componente Curricular: FÍSICA	Número da Aula: N10
Título da Aula: NIVELAMENTO:	Ano/Série: 3ª SÉRIE - 2024
Estudante:	Nº:
LISTA DE EXERCÍCIOS	
Descritor: d33 - Distinguir circuitos elétricos e/ou seus componentes.	

1. Observe o seguinte esquema de circuito elétrico:



o número de resistores, deste sistema é de:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

COMENTÁRIOS

Os resistores são representados pelos pequenos retângulos, assim pode-se contar quatro resistores no sistema.

2. Observe o PCB:



os componentes pretos cilíndricos verticais e o amarelo são:

- a) resistores
- b) capacitores
- c) indutores
- d) diodos
- e) transistores

COMENTÁRIOS

Conforme foi estudado na aula estes são capacitores, basta rever o slide 7 que possui imagens destes componentes.