

## PRÁCTICAS CON EL SIMULADOR CROCODILE

1.- Realiza el circuito de la práctica número 1 pero con los componentes conectados en paralelo

Utiliza voltímetros y amperímetros para completar la siguiente tabla:

Ohmios	Diferencia de potencias	Intensidad	Potencia
30			
20			
10			
Pila	120		

Completa además [este formulario](#) y [comprueba](#) tus resultados.

Una vez rellena la tabla, añade en un pila del mismo voltaje en paralelo con otro interruptor en paralelo y comprueba los resultados obtenidos.

Haz lo mismo pero pon la pila ahora en serie.