

ЗАКОН ОМА. (§42, 44)

Записать в тетради тему. **Записать и запомнить** ответы на вопросы.

- 1) Начертить схему эл. цепи, изображенную на рис. 68-б – стр.120 (§ 44)
- 2) Какие три величины связывает закон Ома? (§ 44)
- 3) Запишите, как формулируется закон Ома.(жирный шрифт § 44)
- 4) Запишите формулу закона Ома и объясните, что означают входящие в него буквы.
- 5) Начертите график зависимости силы тока от напряжения (рис.70 – стр. 120, §42)
- 6) Начертите график зависимости силы тока от сопротивления проводника (рис.72 – стр.125, § 44)
- 7) Записать решения задач упр.29 (1, 2, 3)