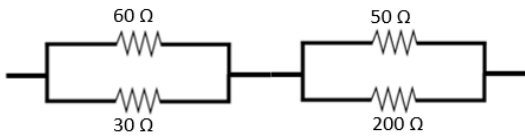



HOJA DE EJERCICIOS N° 2

1.- Dados los siguientes circuitos mixtos determina la resistencia equivalente o total:


a)




b)

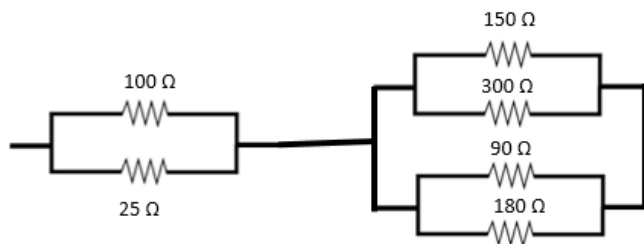


c)

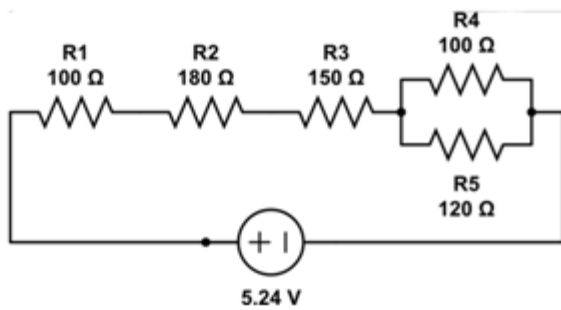

d)

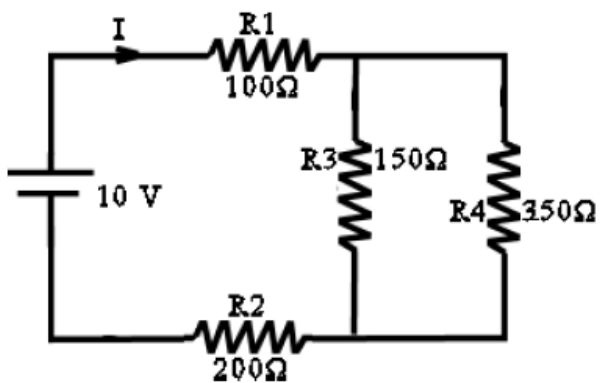

e)

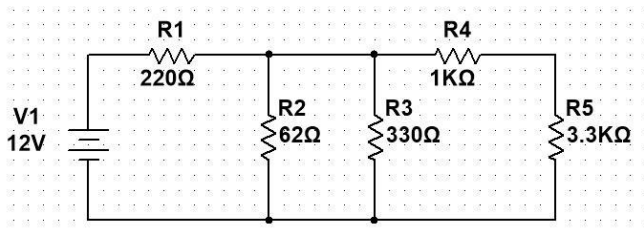

f)

