

Структура урока

Дата « 28 » Октября 2023г.

Группа СВ1-22

Тема урока «Трехфазная система э.д.с. Соединение фаз источника и приемника звездой. Соединение фаз источника и приемника треугольником. Симметричные и несимметричные трехфазные цепи.»

Цели урока (что должен усвоить обучающийся на данном уроке)

1. Общие сведения о трёхфазном переменном токе
2. Получение трёхфазного переменного тока
3. Связанная трёхфазная система
4. соединение звездой
5. соединение треугольником
6. мощность в цепи трёхфазной системы
7. методы измерения мощности

Этапы урока (задания для обучающихся)

1. Сделать конспект по презентации **ПОЛНОСТЬЮ:**
https://docs.google.com/presentation/d/1iEPegDnXHXNv7JdyKIus8KQbGErTqTSG/edit?usp=share_link&oid=107851591528292048107&rtpof=true&sd=true
2. Ответить на контрольные вопросы
 - 1)Что представляет собой трехфазная цепь? Каковы ее элементы?
 - 2)Что такое фаза трёхфазной цепи?
 - 3)Достоинства трёхфазной цепи?
 - 4)Какая нагрузка называется симметричной?

Контрольные задания (закрепление изученного материала)

Пройти тест и отправить результаты на почту:
<https://onlinetestpad.com/ru/testview/1597207-tema-trekhfaznaya-cep-peremennogo-toka>

Используемые ресурсы (ЭОРы, литература)

1. М. В. Немцов, М. Л. Немцова. / Электротехника и электроника - 5-е изд., испр. - Москва : Академия, 2021. - 478, [1] с. : табл., цв. ил.; 22 см. - (Профессиональное образование)
2. <https://onlinetestpad.com/ru>

Форма обратной связи с обучающимися

Почта: maksimeremeev948@gmail.com

Проверяю и ставлю оценки на следующем занятии