

Javoblar + yechim



PEDAGOGIK MAHORAT VA XALQARO
BAHOLASH ILMIY-AMALIY
MARKAZI

Umumta'lim maktabining 2024-2025 o'quv yili 7-sinf o'quvchilarining fizika fanini o'zlashtirish darajasini aniqlash uchun test, savol, masala va topshiriqlar varianti

7-__ sinf __-guruh o'quvchisi _____

F.I.SH.


O'quvchi to'plagan umumiy ball: _____ (maksimal ball: 30)

IV CHORAK 7-BSB


1. O'tkazgichning ko'ndalang kesim yuzidan 1 s da 5 C zaryad o'tdi. O'tkazgichdagi tok kuchini toping.

[3]

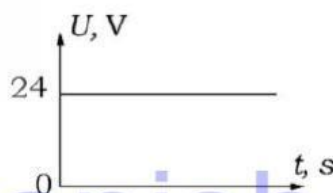2. Quyida qarshiligi 48Ω bo'lgan o'tkazgichning uchlariga qo'yilgan potentsiallar farqining vaqtga bog'liqligi ko'rsatilgan. O'tkazgichdan o'tgan tok kuchini aniqlang. [4]



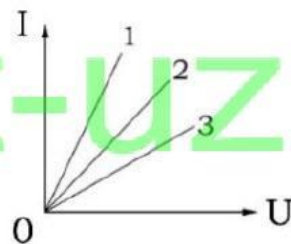3. Quyidagi grafikda 3 ta o'tkazgich uchun tok kuchining kuchlanishga bog'lanishi keltirilgan. Grafikka ko'ra, quyida berilgan tasdiqlardan qaysilari to'g'ri?



- 1) Uchinchi o'tkazgichning qarshiligi eng katta;
 - 2) Ikkinchi o'tkazgichning qarshiligi uchinchi o'tkazgichning qarshiligidan kichik;
 - 3) Birinchi o'tkazgichning qarshiligi eng kichik;
 - 4) Birinchi o'tkazgichning qarshiligi eng katta;
 - 5) Ikkinchi o'tkazgichning qarshiligi uchinchi o'tkazgichning qarshiligidan katta;
 - 6) Uchinchi o'tkazgichning qarshiligi eng kichik;
- O'zingiz to'g'ri deb bilgan tasdiqlarga mos keluvchi raqamlarni pastda yozing:

[6]



4. Mis simning qarshiligi $50\ \Omega$. Shu simdan ko'ndalang kesim yuzi 2 marta, uzunligi esa 4 marta katta bo'lgan mis simning qarshiligi qanday bo'ladi (Ω)?

[8]

Berilgan:

Test-Uz.Ru

@organish_uzb

Test-uz.ru

5. Quyidagi elektr zanjirga mos keluvchi elektr sxemani chizing. [9]

