

# Arhitectura Calculatoarelor

*Fetch, Decode, Execute*

Laborator 2  
2019

## Circuitele combinaționale din structura unui microprocesor

În această lucrare de laborator se va prezenta câteva aspecte la modul general cu privire la circuitele combinaționale utilizate la construcția unui microprocesor.

În figura 1 se prezintă structura internă a unui microprocesor și s-a scos în evidență prin colorare părțile care conțin circuite combinaționale. Blocul de logică pentru stările următoare, logica de ieșire, multiplexoarele, unitatea ALU și circuitele de tampon sunt doar câteva exemple ale părților constitutive.

Înainte de a proiecta aceste părți constitutive ale microprocesorului, va trebui să fim capabili în a optimiza circuitele proiectate în sensul spațiului ocupat, al consumului de putere, al vitezei de procesare, și într-un final să testăm funcționalitatea microprocesorului creat.

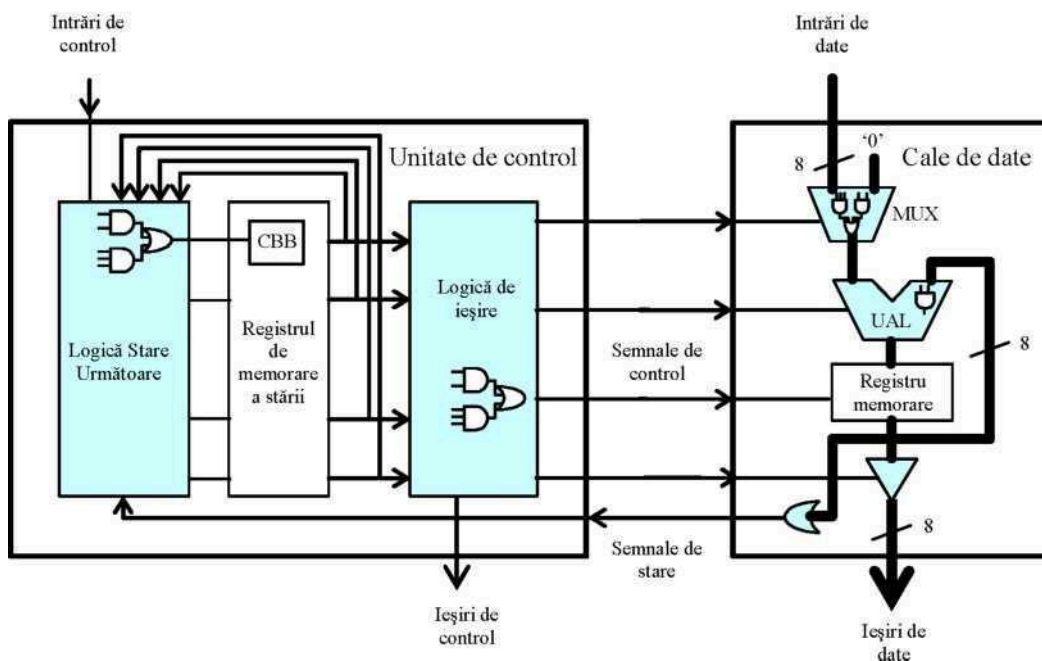


Figura 1. Structura internă a unui microprocesor

## Maparea în funcție de tehnologie

Pentru a reduce costurile de implementare în tehnologie a producției circuitelor numerice, proiectanții pun la dispoziție porți logice dedicate (custom design) cu care se poate implementa pe un sigur chip structura circuitului numeric dorit. Multe arii logice prezintă o structură doar din porți de tipuri SI-NU sau SAU-NU a căror intrări și ieșiri nu

sunt conectate, conexiunile urmând a fi realizate ulterior de către utilizator. Pentru a utiliza aceste porți logice, proiectantului îi rămâne sarcina de a decide unde și cum să conecteze aceste intrări respectiv ieșiri ale porților logice din structura ariei logice. Problema fundamentală care rămâne de rezolvat la proiectare este că în momentul în care se dorește implementarea circuitului, trebuie să se convertite toate porțile SI, SAU și NU în porți logice de tip SI-NU sau SAU-NU. Mai trebuie de reținut și faptul că de obicei aceste tipuri de porți logice (SI-NU sau SAU-NU) pot conține un număr fix de intrări (de obicei trei intrări).

În continuare se va prezenta modul cum se pot obține porțile logice de tip SI, SAU și NU prin utilizarea de porți SI-NU sau SAU-NU

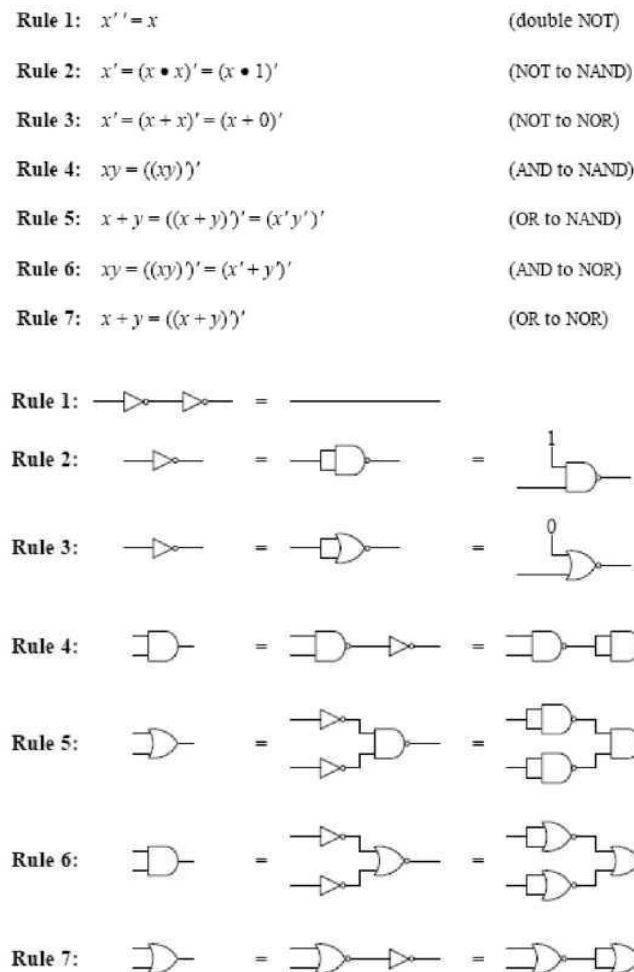


Figura 2. Circuite pentru conversia porților SI, SAU și NU în porți de tip SI-NU sau SAU-NU

Regula 1 spune ca o negație dublă poate fi eliminată din structura circuitului. Regulile 2 și 3 convertesc o poartă NU la o poartă SI-NU sau SAU-NU. Regula 4 aplică regula 1 pe o poartă SI. Regula 5 schimbă o poartă SAU iar regula 6 convertește o poartă SI.

Un alt lucru care se dorește a fi implementat cu ajutorul a unei porți logice de tipul SI-NU cu trei intrări (sau o poarta SAU-NU cu trei intrări) este obținerea unei porți logice SI-NU cu două intrări (sau a unei porți logice de tip SAU-NU cu doua intrări). Regulile următoare fac posibilă această abordare:

$$\text{Rule 8: } (x \bullet y)' = (x \bullet y \bullet y)' \quad (2\text{-input to 3-input NAND})$$

$$\text{Rule 9: } (x + y)' = (x + y + y)' \quad (2\text{-input to 3-input NOR})$$

$$\text{Rule 10: } (abc)' = ((ab) c)' = ((ab)'' c)' \quad (3\text{-input to 2-input NAND})$$

$$\text{Rule 11: } (a+b+c)' = ((a+b) + c)' = ((a+b)'' + c)' \quad (3\text{-input to 2-input NOR})$$

Unitatea de control este bazată pe o „mașină cu stări finite” cunoscută în limba engleză sub denumirea de Finite State Machine - FSM. Această mașină execută plecând dintr-o stare în altă stare, un număr finit de stări care trebuie să fie parcurse. În general o unitate de control este realizată din trei părți principale, astfel: logica care conține stările următoare ce urmează a fi executate, memoria de stare și o logică de ieșire care de obicei produce un set de semnale necesare controlului unității de date. Rolul memoriei de stare este de a păstra starea curentă care se execută la un moment dat în mașina de stare.


 



Figura 3. Circuite pentru conversia porților SI-NU, SAU-NU

Exemplu:

 
Fie circuitul numeric din figura de mai jos



 Prima dată vom face o schimbare asupra porții logice de tip SAU cu patru intrări:



 Apoi vom utiliza regula 4 pentru a schimba toate porțile de tip SI în porți logice de tip SI-NU cu trei intrări plus inversoare și regula 5 pentru a schimba toate porțile logice de tipul SAU în porți logice de tipul SI-NU cu trei intrări cu inversoare.



În final vom elimina toate inversoarele și vom înlocui inversoarele rămase în circuit cu porți SI-NU cu intrările conectate împreună.



## Circuit de sumare cu transport (*Ripple-Carry Adder*)

În figura 5 se prezintă circuitul de sumare a doi operanzi pe 4 biți.

 


Figura 5. Circuit de sumare a doi operanzi pe 4 biți cu transport

## Circuit de scădere (*Full Subtractor - FS*)

În figura 6 se prezintă structura unui circuit de scădere.

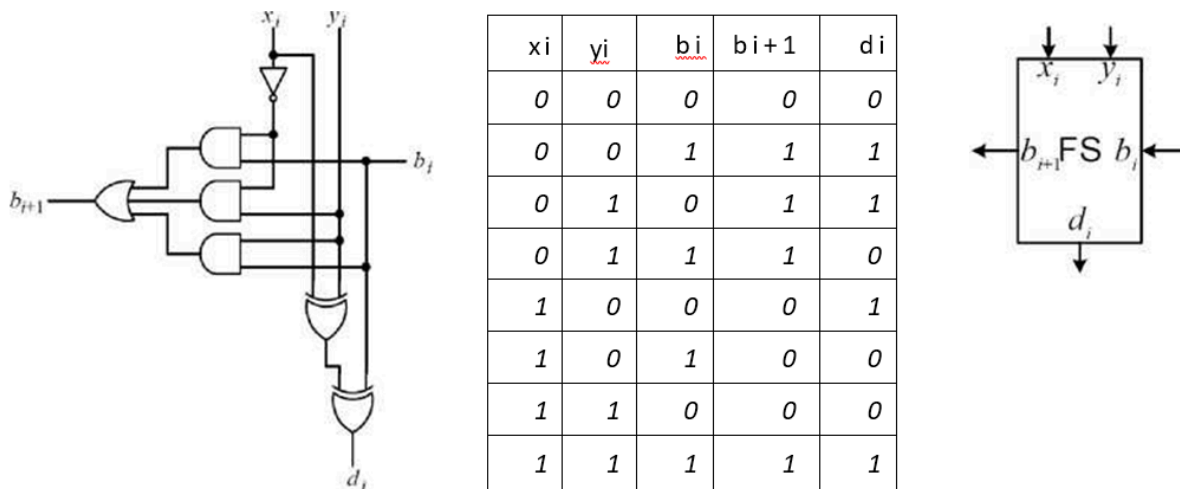


Figura 6. Circuit de scădere pe un bit

## Circuit de adunare-scădere

În figura 7 se prezintă un circuit de adunare-scădere care lucrează cu operanzi pe 4 biți.

 


Figura 7. Circuit de adunare-scădere pe 4 biți

Tabelul de adevăr asociat este următorul:

$s$	Function	Operation
0	Add	$F = A + B$
1	Subtract	$F = A + B' + 1$

$s$	$b_i$	$y_i$	$c_0$
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	1
1	1	0	1

## Probleme

- Să se realizeze schemele aferente circuitelor de mai jos în MaxPlus II:
  - sumatorul elementar;
  - sumatorul cu transport pentru operanzi pe 8 biți;
  - scăzătorul pe un bit;
  - circuitul de adunare/scădere pentru operanzi pe 8 biți.
- Să se realizeze simulările funcționale ale circuitelor proiectate la punctul 1).