

Control Fase 3

1. Hay 4 resistencias de 330 ohms:

1. 17 y 18-J

2. 20 y 21-J

3. 23 y 24-J

4. 26 y 27-J

Si ___; No ___

2. Hay un led amarillo en 15 y 16-F

Si ___; No ___

3. Hay 4 ledes verdes:

1. 18 y 19-F

2. 21 y 22-F

3. 24 y 25-F

4. 27 y 28-F

Si ___; No ___

4. Hay 4 puentes con alambre azul:

1. 9 a 17-I

2. 10 a 20-H

3. 11 a 23-H

4. 12 a 26-G

Si ___; No ___

5. Hay 3 puentes con alambre rojo:

1. Voltaje de izquierda a derecha sobre la línea 29

2. Voltaje de arriba hacia abajo del lado izquierdo

3. Voltaje de arriba hacia abajo de lado derecho

Si_____, No_____-

6. Hay 3 puentes con alambre blanco:

1. Puente tierra de izquierda a derecha sobre la línea 30
2. Puente tierra de arriba hacia abajo, en el lado izquierdo
3. Puente tierra de arriba hacia abajo, en el lado derecho

Si_____; No_____-