

SOAL PTS PRAKARYA 9 SEMESTER 2

Soal nomor 1

Kerajinan yang terkenal dari Lampung adalah

- a. Ulos
- b. Tenun
- c. Tapis
- d. Songket

Soal nomor 2

Kerajinan makramé disebut juga dengan kerajinan

- a. sulam
- b. menganyam
- c. simpul - menyimpul
- d. tenun

Soal nomor 3

Timor Tengah Selatan dalam membuat kerajinan tenun banyak menonjolkan corak motif

- a. buaya
- b. udang
- c. kuda
- d. naga

Soal nomor 4

Teknik menyimpul di bawah ini dikenal dengan nama



- a. slip knot
- b. screening knot
- c. lark head knot
- d. mounting knot

Soal nomor 5

“Nembok” dalam pembuatan batik adalah

- a. menghaluskan permukaan kain
- b. membuat pola diatas kertas
- c. menutup bagian-bagian tertentu dengan malam
- d. membuang lilin

Soal nomor 6

Tenun yang pembentukan motifnya melalui proses pengikatan benang disebut tenun

- a. Buna
- b. ikat
- c. Lotis
- d. Songket

Soal nomor 7

Benang yang dikenal dalam teknik tenun adalah benang

- a. lungsin
- b. jahit

- c. nilon
- d. kaku

Soal nomor 8

Batik digunakan sebagai bahan sandang untuk pakaian, sarung bantal, dan taplak meja merupakan fungsi batik yang berupa fungsi

- a. estetis
- b. praktis
- c. ekonomis
- d. naturalis

Soal nomor 9

Berikut ini tergolong motif geometris, *kecuali* motif

- a. pilin ganda
- b. tumpal
- c. swastika
- d. pohon hayat

Soal nomor 10

Faktor yang terdiri dari unsur kenyamanan, keamanan, kesesuaian dan kepraktisan disebut dengan faktor

- a. ergonomis
- b. teknis
- c. ekonomis
- d. estetika

Soal nomor 11

Berikut ini beberapa teknik yang digunakan dalam membuat macramé, *kecuali*

- a. pilin
- b. simpul
- c. anyam
- d. tenun

Soal nomor 12

Perhatikan gambar di bawah ini!



Produk di atas dibuat dengan menggunakan teknik

- a. sulam
- b. makrame
- c. sablon
- d. anyaman

Soal nomor 13

Berikut yang termasuk tahap perencanaan dalam proses pembuatan kerajinan fungsi pakai adalah

- a. menyiapkan bahan dan alat
- b. membuat kerajinan fungsi pakai modifikasi
- c. membuat sketsa karya

d. mengevaluasi pengeluaran kebutuhan

Soal nomor 14

Berikut merupakan bagian dari *bargainzer*, *kecuali*

- a. MCB
- b. KWH Meter
- c. Spin Control
- d. Kanal Output

Soal nomor 15

Saklar yang ditanam didalam tembok disebut sakelar

- a. tunggal
- b. push on
- c. in bow
- d. majemuk

Soal nomor 16

Kabel yang terdapat pada loud speaker *sound system* adalah jenis

- a. NYM
- b. NYY
- c. NYA
- d. NYMHYO

Soal nomor 17

Sakelar merupakan alat dalam instalasi listrik yang berfungsi untuk

- a. menyambung aliran listrik
- b. memutus aliran listrik
- c. membatasi aliran listrik
- d. menyambung dan memutus aliran listrik

Soal nomor 18

Perhatikan gambar di bawah ini!



Alat listrik di atas disebut dengan

- a. sakelar tunggal
- b. stop kontak
- c. steker
- d. tusuk kontak


Soal nomor 19

Apabila lampu petunjuk pada tespen tidak menyala, berarti pada bagian sumber tersebut tidak terdapat ... listrik.

- a. tegangan
- b. instalasi
- c. hambatan
- d. sinyal

Soal nomor 20

Perhatikan gambar berikut!

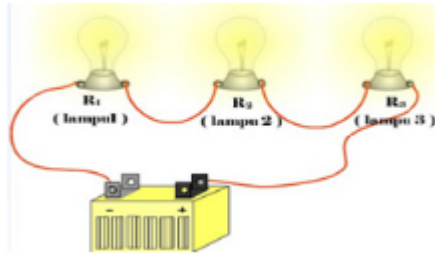

Lampu di atas disusun secara

- a. seri
- b. seri - paralel
- c. paralel
- d. campuran