Контрольная работа №2 по МДК 02.03

1. Анализ сложных электрических однофазных цепей переменного тока: параллельное и смешанное соединение элементов электрических цепей.

2. Условия возникновения резонансов токов и напряжений в однофазных электрических цепях, практическое применение.

3. Получение симметричной трёхфазной э.д.с. в трёхфазном синхронном генераторе. Понятия о линейных и фазных напряжениях и токах.