

La instal·lació elèctrica domèstica


Podem

consultar: <https://www.fundacionendesa.org/es/educacion/endesa-educa/recursos/instalacion-electrica-domestica>

<https://www.endesa.com/es/blog/blog-de-endesa/luz/cuadro-electrico-explicacion>

1.-Explica per a què s'utilitza el *comptador* i la *connexió de servei* .

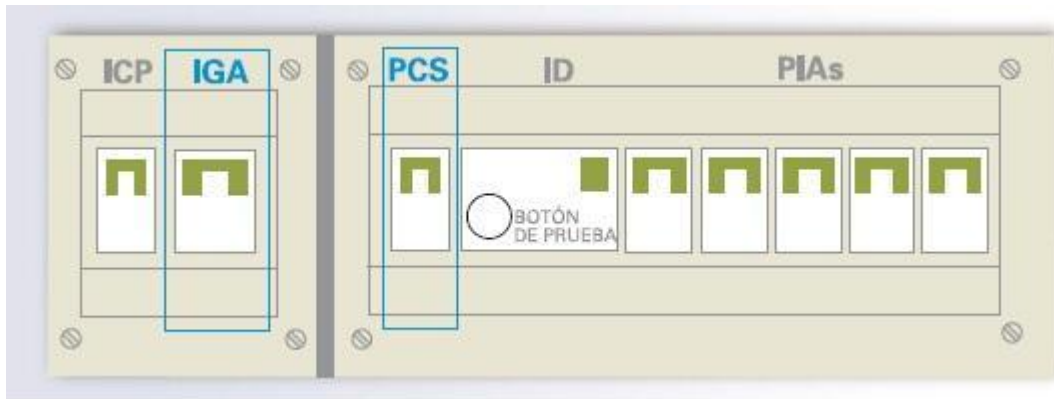2.-Defineix totes les sigles que apareixen al quadre de control i explica-ho una mica:



3.- Dibuixa el quadre que tens a casa teva i intenta posar-hi els noms.

4.- Fes una llista amb 5 perills que pot suposar la instal·lació elèctrica i digues com resoldre-ho.

Podem veure els darrers 2 minuts del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=_h5EQll6Jfg

