

[KEMBALI KE MENU SEBELUMNYA]

DAFTAR ISI

1. Kondisi

2. Gambar

3. Video

4. Prinsip

5. Link

 1. Kondisi

[Kembali] Buatlah

rangkaian seperti gambar percobaan 1 dengan output 4 bit LED dan seven segment dalam satu rangkaian.

2. Gambar

[Kembali]

3. Video

[Kembali] <object class="BLOG_video_class" contentid="b459a3918f303b9e" height="266" id="BLOG_video-b459a3918f303b9e" width="320"></object>

4. Prinsip

[Kembali] - Pada rangkaian percobaan 1 kita memakai power,ground,clock,J-K Flip Flop,T Flip Flop,Switch,LED dan Seven Segment dan tambahan resistor dimana disini output yang didapat sesuai pada gambar percobaan 1 dan logika pemakaiannya bisa dilihat pada seven segment.

5. Link

[Kembali]

 Download HTML Download Rangakaian Download Video
